



$$V_{GS(th)} = 2V$$

$$V_{GS(on)} = 4.5V$$

$$I_{D(on)} = 75mA$$

$$R_{DS(on)} = 6\Omega$$

$$I_{D(max)} = 200mA$$

$$P_D(max) = 350mW$$

$$V_{DS} = I_D \cdot R_{DS} = 75mA \cdot 6\Omega = 0.45V$$

$$V_{DS(max)} = I_{D(max)} R_{DS} = 200mA \cdot 6\Omega = 1.2V$$

$$V_{GS} > V_{TH} ; V_{DS} < V_{GS} - V_{TH} \rightarrow \text{Región lineal}$$

$$I_{D(on)} = K (V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2$$

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2}$$

$$K = \frac{75mA}{(4.5V - 2V)^2} = 0.012$$

$$g_m = 2K (V_{GS(on)} - V_{GS(th)})$$

$$g_m = 2 \cdot 0.012 (4.5V - 2V)$$

$$g_m = 0.06 S$$

$$\text{Ganancia } A_v = -g_m \cdot Z_o$$

$$r_d \gg 10R_D$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$Z_o = R_D$$

$$A_v = -0.06 \cdot 150\Omega$$

$$A_v = -9$$

$$\Rightarrow V_{out} = V_{in} \cdot A_v$$

$$V_{out} = 5mV \cdot -9$$

$$V_{out} = -45mV$$

Si $R_D = 15\Omega$ la ganancia baja ya que A_v está relacionado directamente con R_D