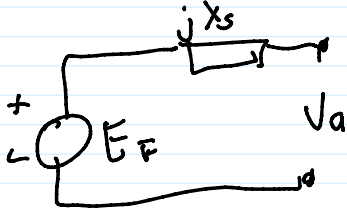


Polos = 4 $\rightarrow Y$

380 V_{linea}, 50 Hz, $X_s = 0,8 \Omega/\text{fase}$, $I_a = 50 A$, $f_p = 0,85$ retraso.
 pérdidas 1 kW fricción, 0,8 kW núcleo

Circuito Equivalente por fase



$$V_a = E_F - jX_s I_a$$

$$E_f = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219,4 V_f$$

$$\delta = \sin^{-1} \left(\frac{X_s I_a \cos \theta}{E_f} \right)$$

$$\delta = \sin^{-1} \left(\frac{0,8 \cdot 50 \cdot 0,8}{219,4} \right) = 8,3^\circ$$

f_p Adelanto 0,8 $\rightarrow \theta = 36,87^\circ$


$$|V_a| = V_f \cdot \cos(\delta) + X_s \cdot I_a \cdot \sin \theta$$

$$|V_a| = 219,4 \cdot \cos(8,3^\circ) + 0,8 \cdot 50 \cdot \sin(36,87^\circ)$$


$$|V_a| = 241,10 V_f \rightarrow V_{\text{linea}} = 241,10 \cdot \sqrt{3}$$

$$\boxed{V_{\text{linea}} = 417,6 V} \quad a)$$

Diagrama fasorial

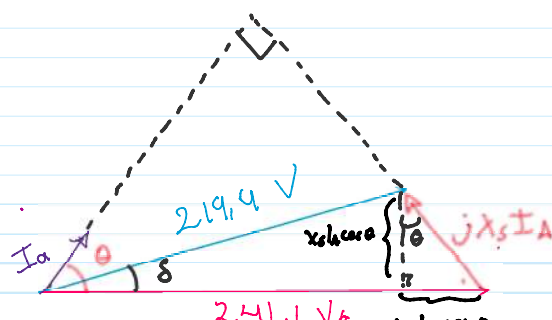

b)

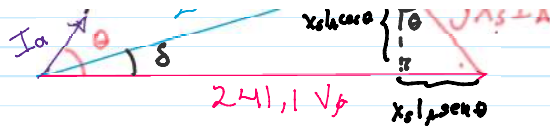

$$c) \quad \eta = \frac{P_{sal}}{P_{ent}} \cdot 100 = \frac{\sqrt{3} V_a I_a \cos \theta}{\sqrt{3} V_a I_a \cos \theta + P_{perdidas}} \cdot 100$$

$0,85$

$$\eta = \frac{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,85 \cdot 50 \cdot 100}{50 \cdot \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,85 + 1,8 \text{ kW}}$$

$$\boxed{\eta = 93,95 \%}$$

C