

$$F = X'(Y' + Z')' + Y'(XZ' + Z)$$

X	Y	Z	X'	Y'	Z'	$X'(Y' + Z')'$	$Y'(XZ' + Z)$	F
0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0

Simplificacion por boole

$$X'(Y' + Z')' + X'(XZ' + Z)$$

$$X'YZ + X'(XZ' + Z)$$

$$X'YZ + X'Y'Z + XY'Z' + XY'Z$$

$$(X + Y + Z)(X + Y' + Z)(X' + Y' + Z)(X' + Y' + Z')$$

$$X'Z + XY'$$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
1	0	1	1	0
0	1	1	0	0

$\rightarrow y'z$

$F = xy' + x'z$

$\swarrow xy'$

Circuito general / circuito reducido.

