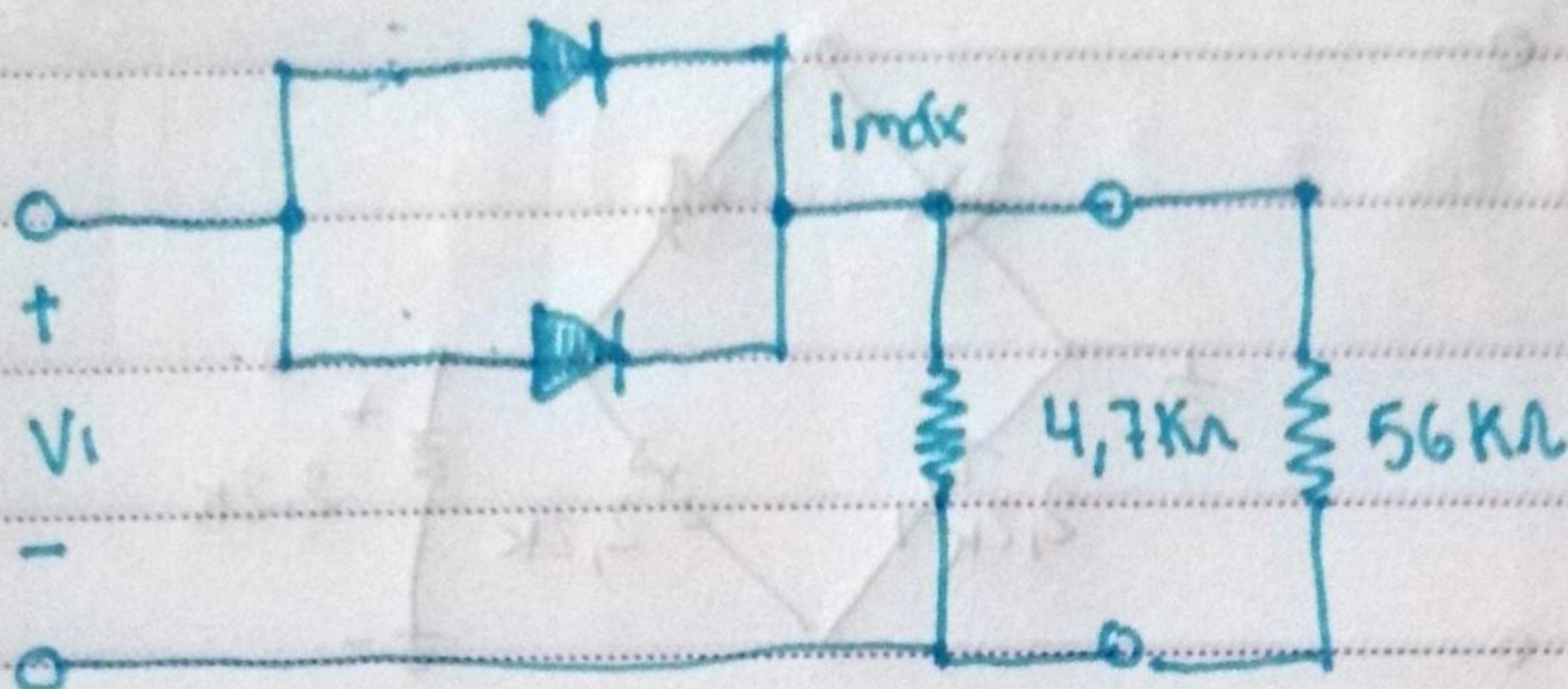


27.



(a)  $P_{max} = 14\text{mW} = 10.7\text{V} I_D$

$$I_D = \frac{14\text{mW}}{0.7\text{V}} = 20\text{mA}$$

(b)  $4.7\text{k}\Omega \parallel 56\text{k}\Omega = 4.34\text{k}\Omega$

$$V_R = 160\text{V} - 0.7\text{V} = 159.3\text{V}$$

$$I_{max} = \frac{159.3\text{V}}{4.34\text{k}\Omega} = 36.71\text{mA}$$



(c)  $I_{diode} = \frac{I_{max}}{2} = \frac{36.71\text{mA}}{2} = 18.36\text{mA}$

(d)  $I_D = 20\text{mA} > 18.36\text{mA}$

(e)  $I_D = 36.71\text{mA} \gg I_{max} = 20\text{mA}$




30. R9.

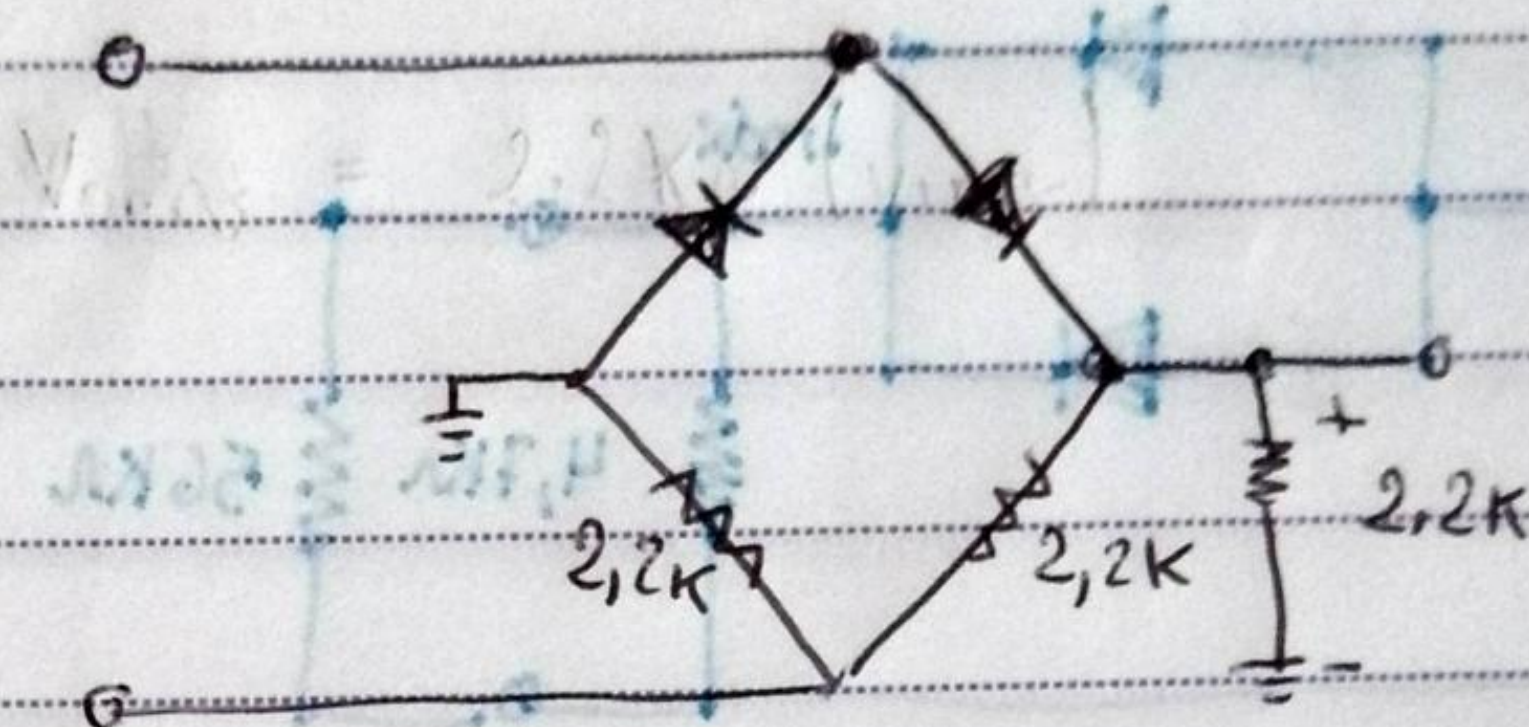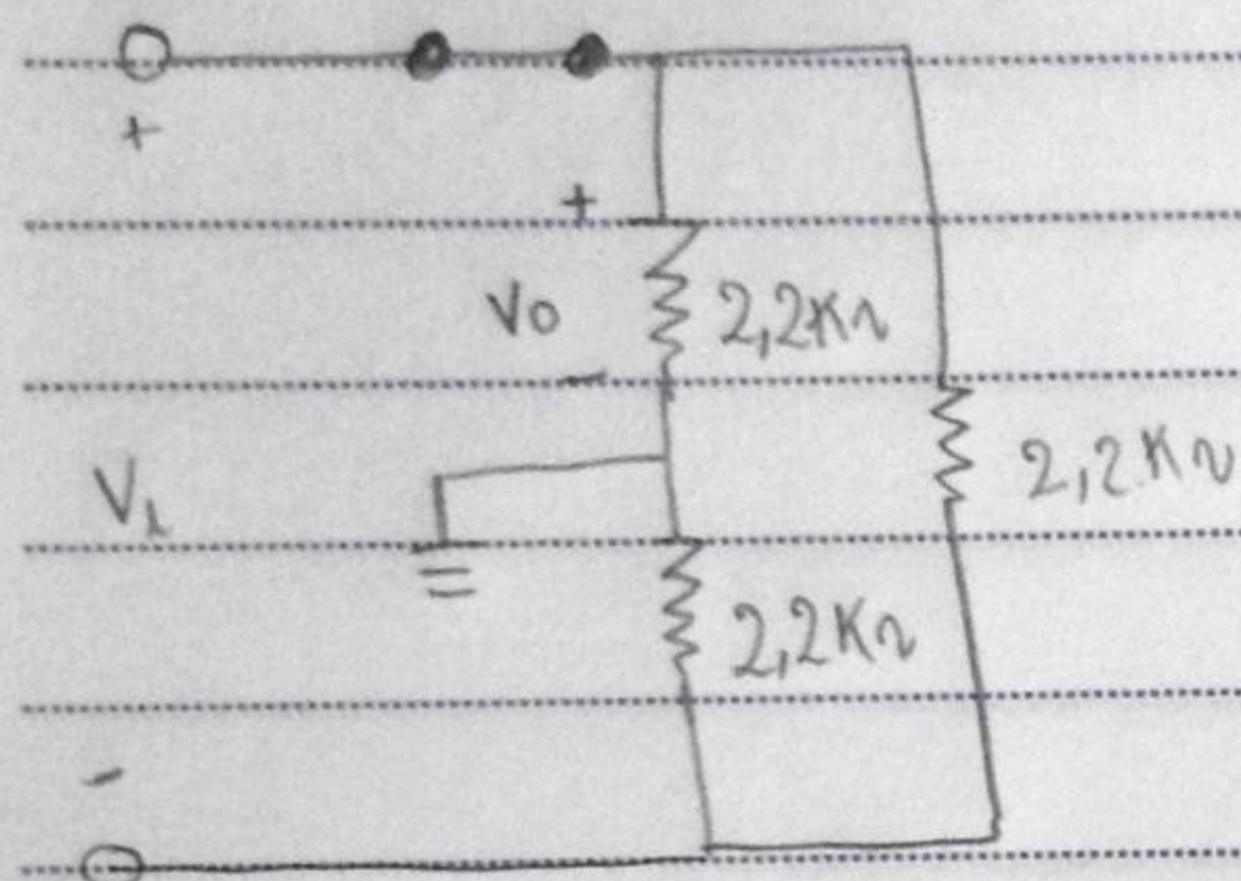


$$V_{o\max} = \frac{2.2k\Omega (V_{i\max})}{2.2k\Omega + 2.2k\Omega}$$
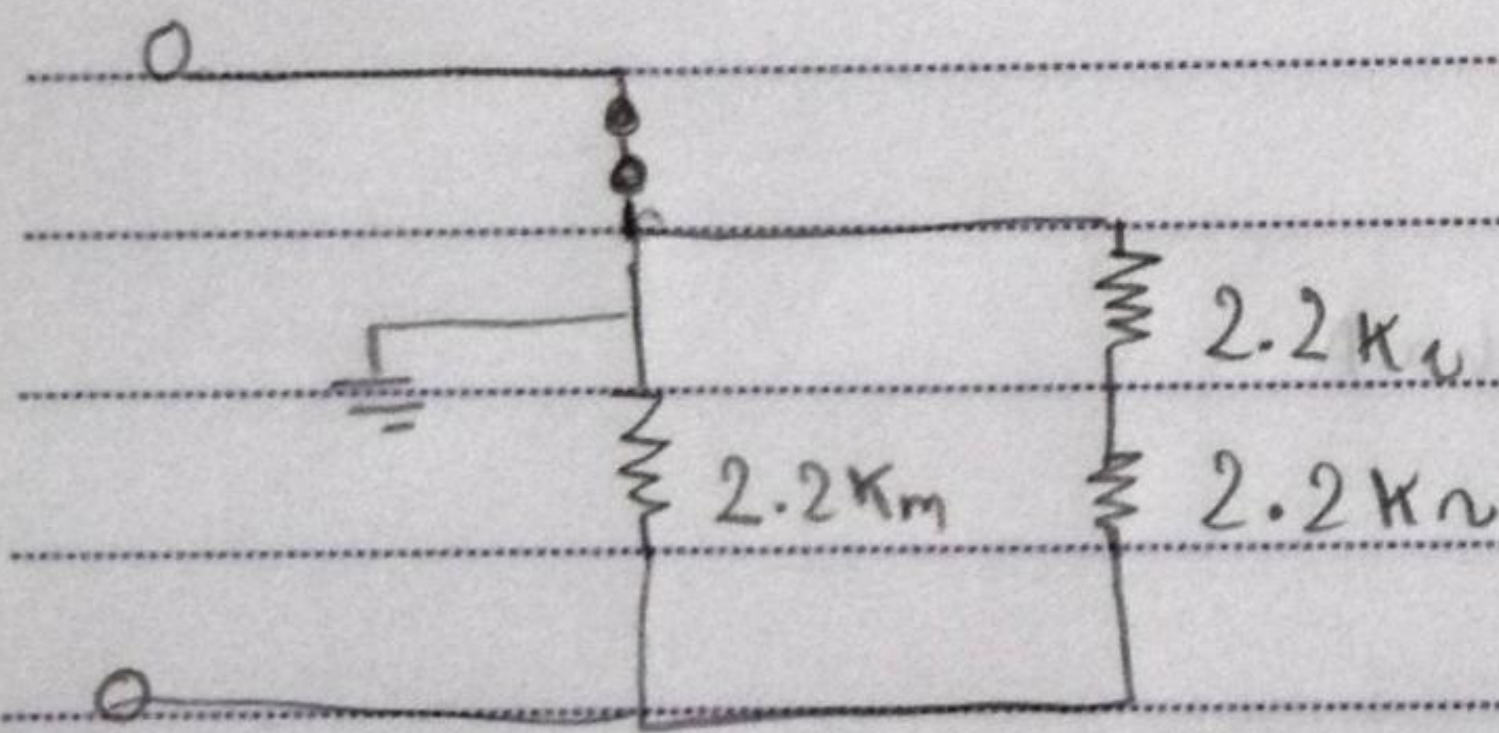
$$= \frac{1}{2} V_{i\max} \Rightarrow \frac{1}{2} (100V) = 50V$$



$$V_{o\max} = \frac{2.2k\Omega (V_{i\max})}{2.2k\Omega + 2.2k\Omega}$$


$$\Rightarrow \frac{1}{2} (100V) = 50V$$

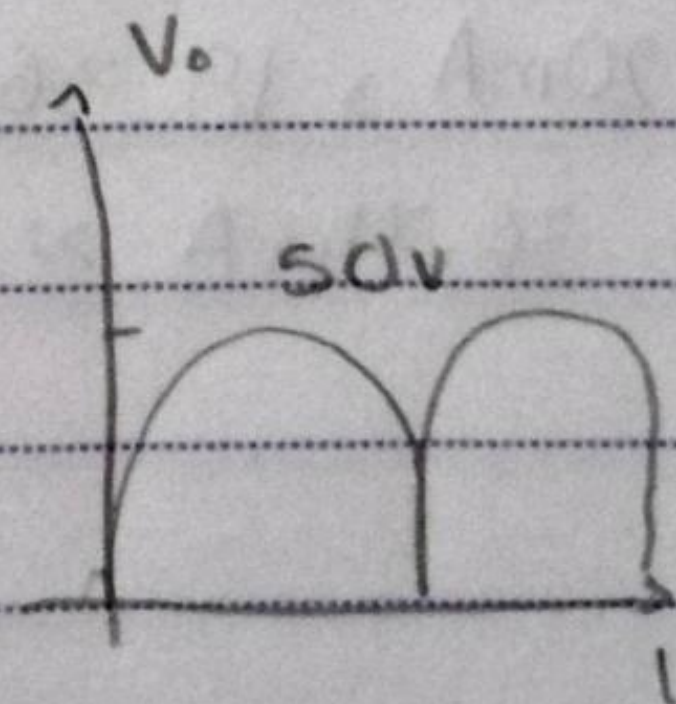

$$V_{dc} = 0.636 V_m = 0.636 (50V) = 31.8V$$



4-11, 4-12

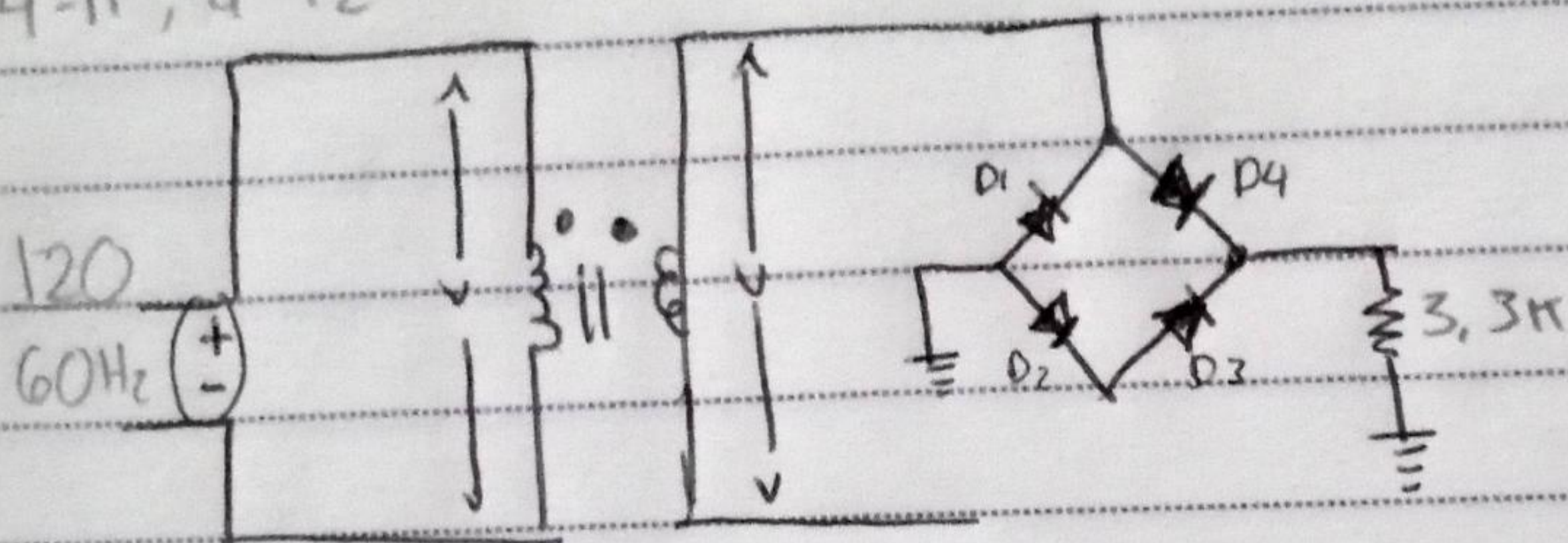

$$V_2 = ? \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{5}{1} \Rightarrow \frac{V_1}{5} \Rightarrow V_2 = \frac{120}{5}$$

$$V_2 = 24V_{rms}$$

$$V_{CO} = \frac{2V_p}{\pi}$$

$$V_p = (24) \cdot \sqrt{2}$$

$$V_p = 24\sqrt{2} V_p$$

$$V_{CO} = \frac{2 \cdot 24\sqrt{2}}{\pi} = 21.60 V_{CO}$$

$$I_{CO} = \frac{V_{CO}}{R} = \frac{21.60}{3.3k} = 6.54A$$

seg Aprox

$$V_{p2} = V_p - 1.4 = [24\sqrt{2}]$$

$$24\sqrt{2} - 1.4 = 32.54$$

$$V_{CO} = \frac{2 \cdot V_{p2}}{\pi} = \frac{2 \cdot 32.54}{\pi} = 20.71 V_{CO}$$

$$I_{CO} = \frac{V_{CO}}{3.3k} = \frac{20.71}{3.3k} = 6.27mA$$



4.12

Solo cambia  $V_2$

$$V_2 = \frac{120}{6} = 20 \text{vrms}$$

$$V_p = 20\sqrt{2} \text{vp}$$


$$V_{CD} = \frac{2 \cdot V_p}{\pi} = 18 \text{V}_{CD} \quad I_{CD} = \frac{V_{CD}}{820} = 21,95 \text{mA}$$

2h aprox

$$V_{p2} = 20\sqrt{2} - 1,4 = 26,88$$

$$V_{CD} = \frac{2V_{p2}}{\pi} = 17,11 \text{V}_{CD} \quad I_{CD} = \frac{V_{CD}}{820} = 20,87 \text{mA}$$

4.23

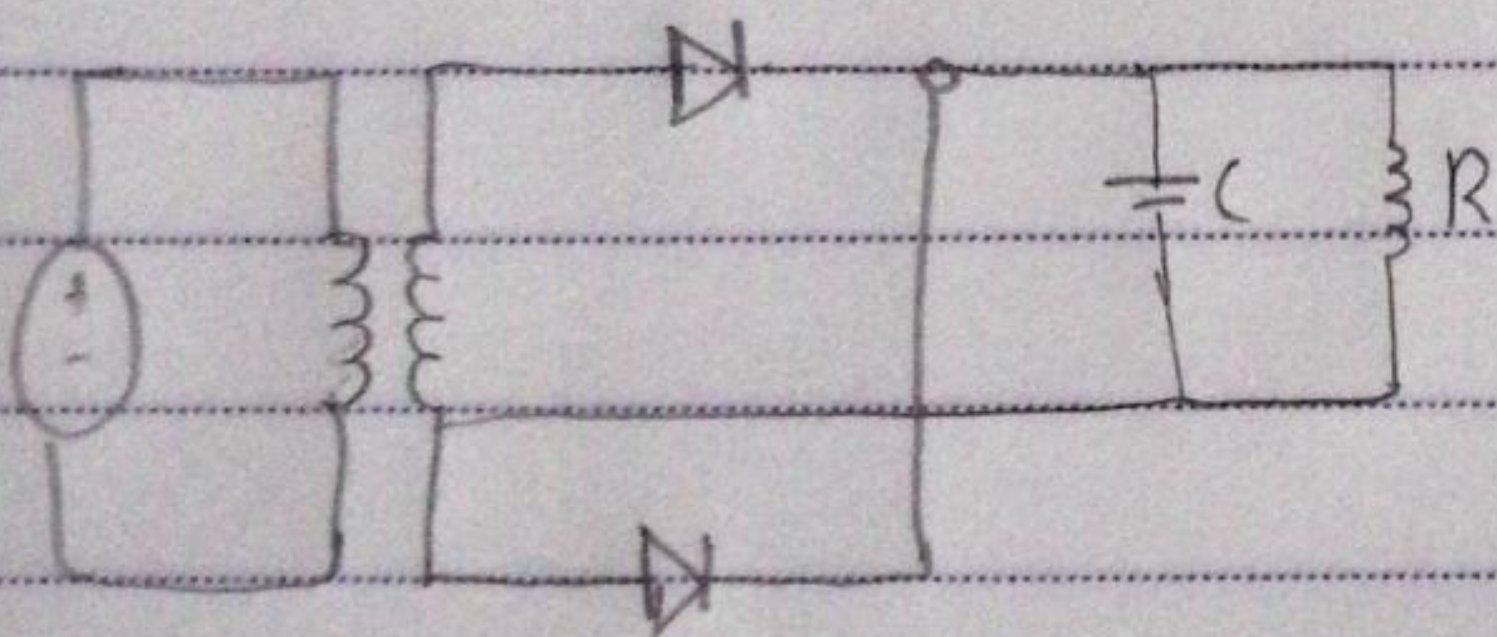

$$\Rightarrow r \Rightarrow 10\% \Rightarrow r = 100 \cdot \left( \frac{V_r}{V_{CD}} \right)$$

$$V_p = 48 \text{vrms} \cdot \sqrt{2}$$

$$V_p = 67,88 \text{v}$$

como tiene 2 diodos

$$V_{p2} = 0,5V_p - 0,7$$

$$V_{p2} = 33,24 \text{vp}$$

$$V_{CD} = \frac{2V_{p2}}{\pi} = 21,16 \text{v}$$

$$I_{CD} = V_{CD}/330 = 64,12 \text{mA}$$

$$C = \frac{I_{CD}}{2fV_r} = 252,54 \text{f}$$

$$I_D = 0,5I_{DC} = 32 \text{mA}$$

$$V_{ID} = V_{p2} = 33,2 \text{v}$$




4.22

$$V_{ix} = 15V$$

$$R = 680\Omega$$

$$V_r = 1V$$

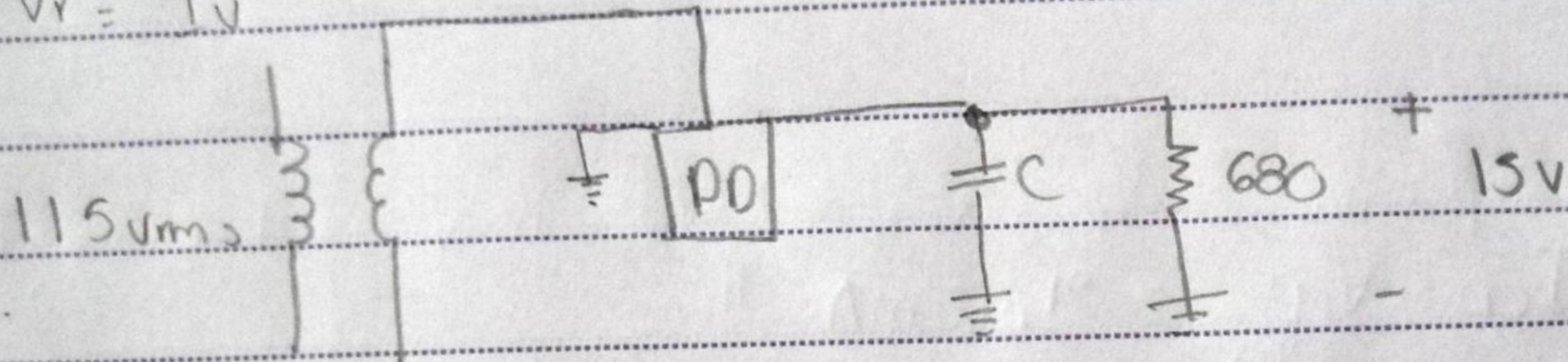

$$V_{CD} = \frac{2V_p}{\pi}$$

$$\frac{\pi V_{CD}}{2} = V_p = 23,56V_p \rightarrow V_{rms} = \frac{23,56}{\sqrt{2}} = 16,66V$$

Apro ideal

$$I_{CD} = V_{OC} / R = 22,05mA$$

$$\text{Suponiendo } f = 60Hz$$

$$C = \frac{I_{CD}}{2fV_r} = 183,84F$$

$$I_o = 0,5 I_{OC} = 11,03mA$$

$$V_{ip} = V_p = 23,56V$$