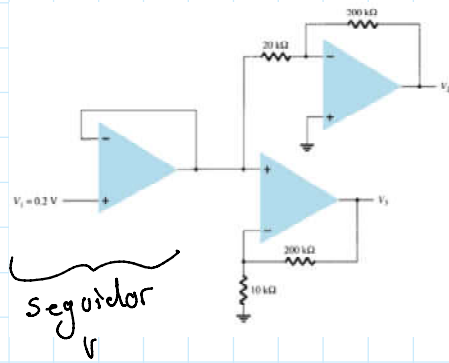


12 -




$$V_2 = - \left(\frac{R_f}{R_i} \right) V_1$$

$$V_2 = - \left(\frac{200 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} \right) 0,2 \text{ V} = -2 \text{ V}$$

$$V_3 = \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right) V_1$$

$$V_3 = \left(1 + \frac{200 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \right) (0,2 \text{ V}) = 4,2 \text{ V}$$

15 -

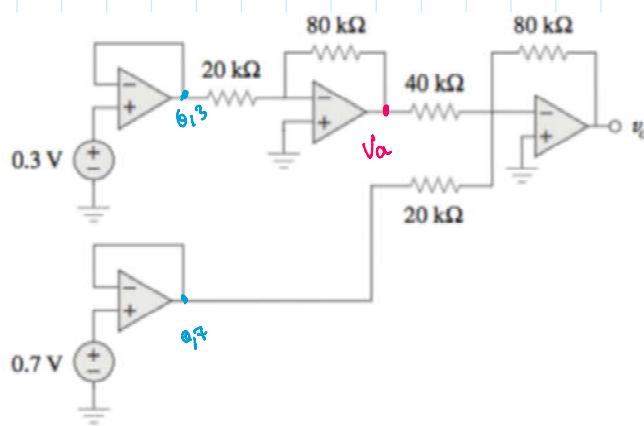

$$V_{01} = -0,3 \text{ V} \cdot \frac{80 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega} = -1,2 \text{ V}$$

$$V_{02} = -1,2 \text{ V} \cdot \frac{80 \text{ k}\Omega}{40 \text{ k}\Omega} = 2,4$$

$$V_{02} = -0,7 \text{ V} \cdot \frac{80 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{02} = -2,8$$

$$V_0 = 2,4 - 2,8$$

$$\underline{\underline{V_0 = -0,4 \text{ V}}}$$