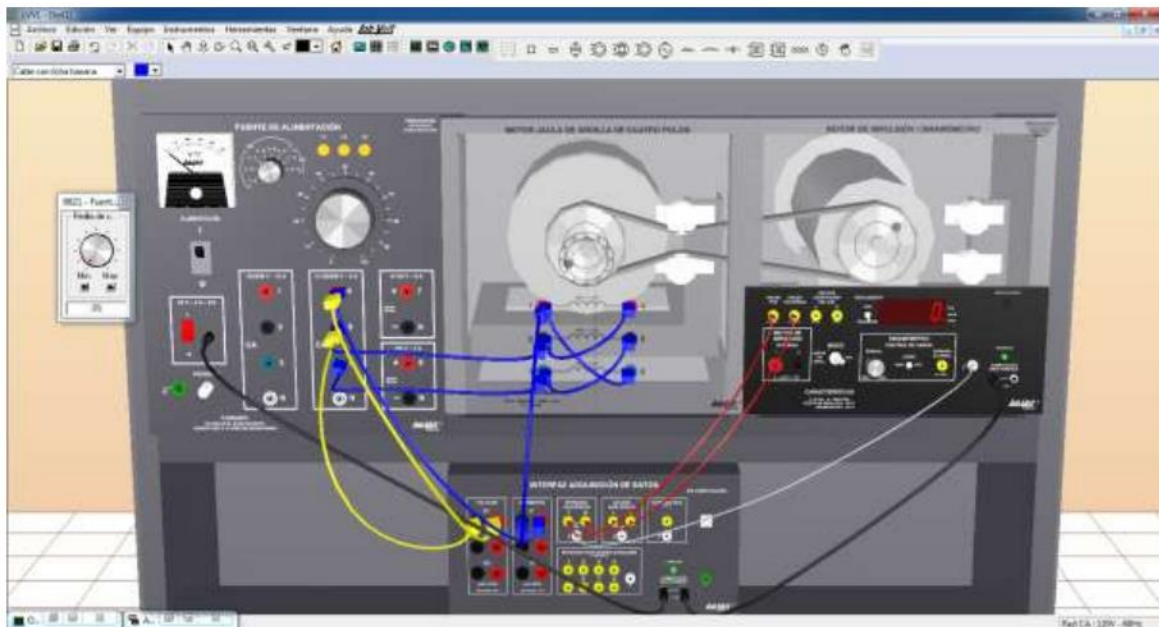


Angie Marchena Mondell – 604650904

## Pregunta 2:



Se conecta el 4 de la fuente de alimentación, con el positivo de la adquisición de datos, el negativo va al 1 del transformador trifásico, las fases que serían el 5 al 3 del transformador, y del 6 al 5del transformador trifásico

## Pregunta 4:

Conexiones

