

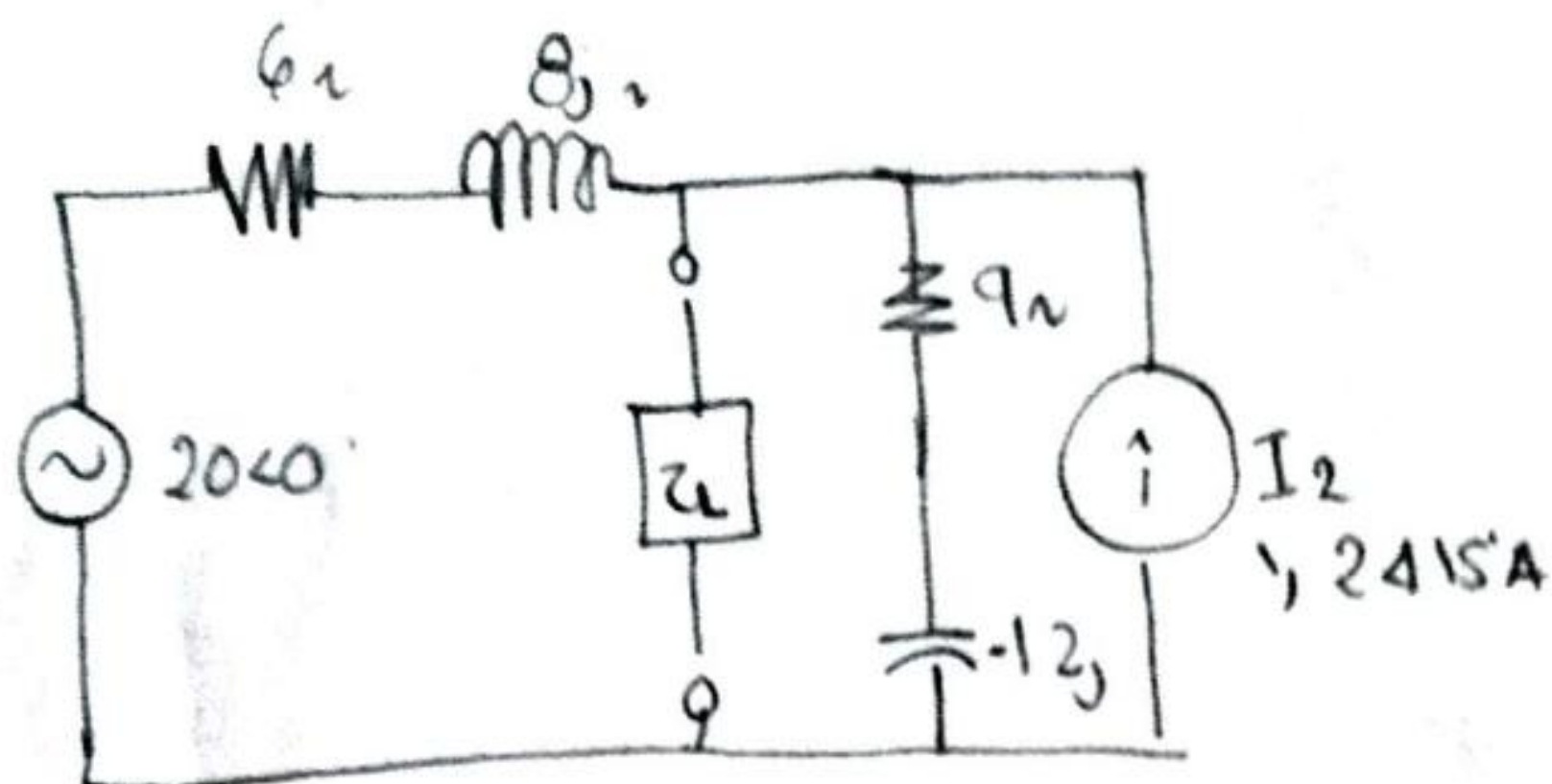


PARTE II

Angie Marchena Mondell Ced. 60465 0904.

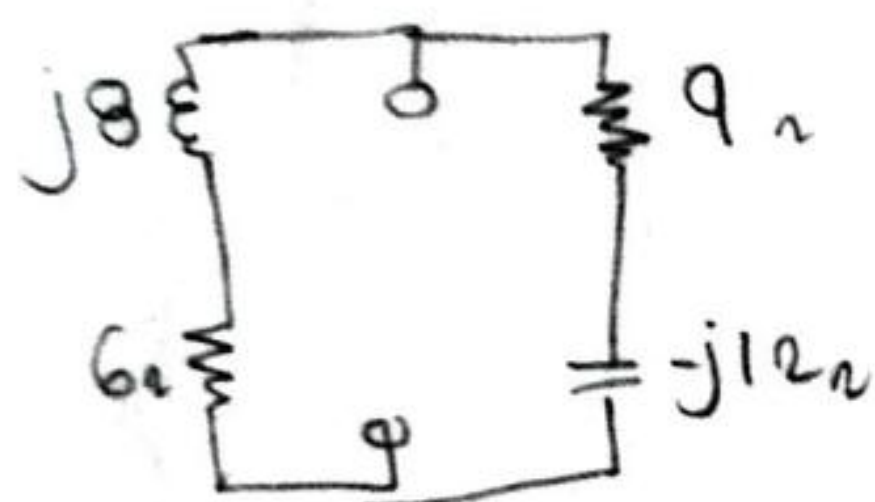

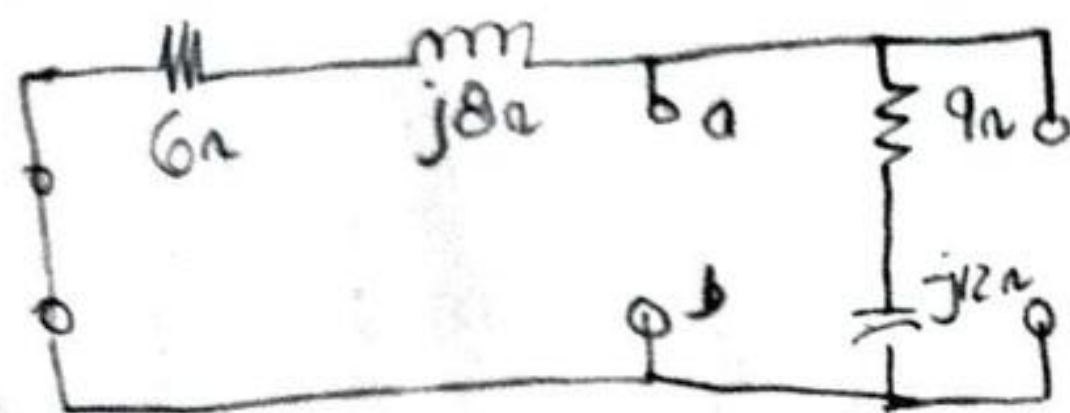Paso = Calcular Z_{Th} apagamos las fuentes y quitamos Z_L



$$Z = (6 + j8) \parallel (9 - j12)$$


$$Z = \frac{(6 + j8)(9 - j12)}{(6 + j8) + (9 - j12)}$$

$$Z = \frac{2250}{241} + \frac{600}{241}j$$

$$Z = 9.336 + 2.489j$$

$$Z = 9.66 \angle 14.95^\circ \Leftarrow Z_{Th}$$


* Calcular E_{Th} (superposición)

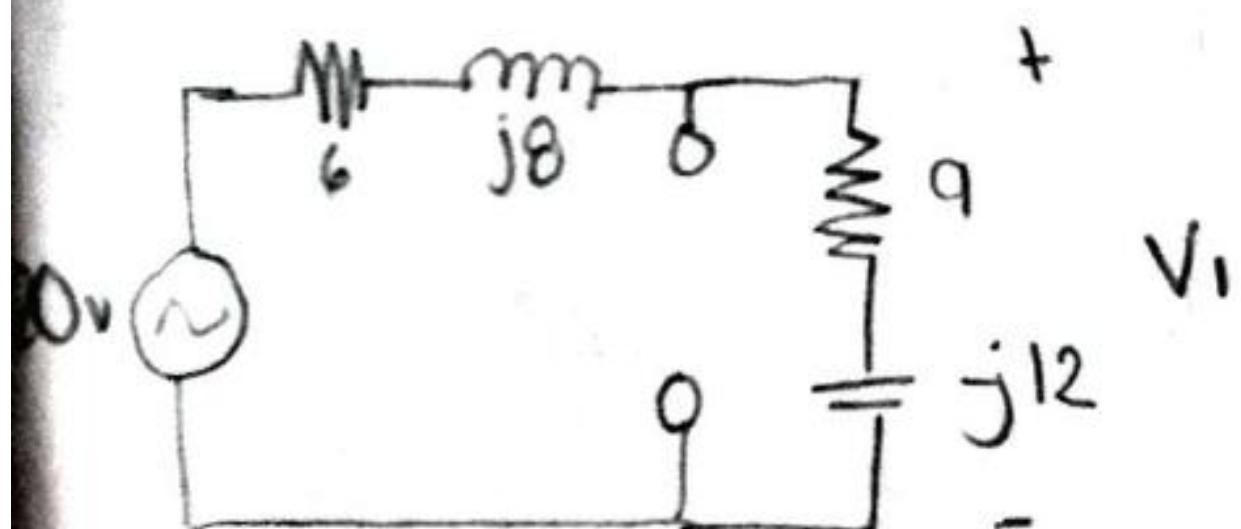

$$V_1 = 20 \cdot \frac{(9 - j12)}{(6 + j8) + (9 - j12)}$$

$$V_1 = 19.32 \angle -38.20^\circ$$

* Apagamos V

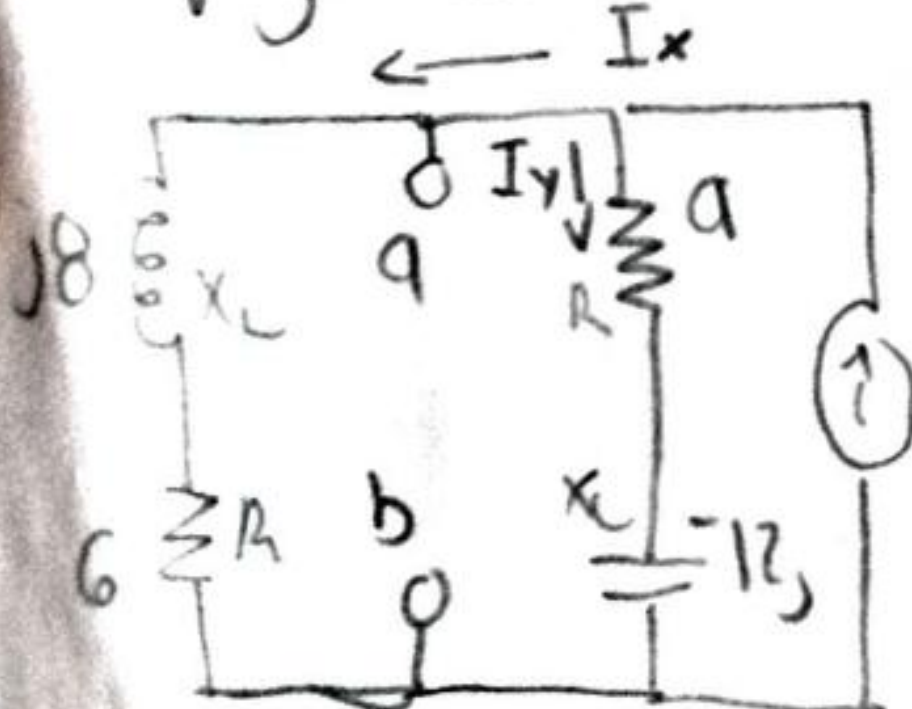

$$V_2 = I_y \cdot (9 - j12)$$

$$I_y = 1.2415 \cdot \frac{Z}{9 - j12}$$


$$I_y = 0.774 \angle 3.66^\circ$$



$$V_2 = (0.774 \angle 3.66^\circ)(9 - j12)$$

$$V_2 = 11.60 \angle 29.93^\circ$$

$$E_{Th} = V_1 + V_2$$

$$E_{Th} = 28.94 \angle 2.72^\circ$$

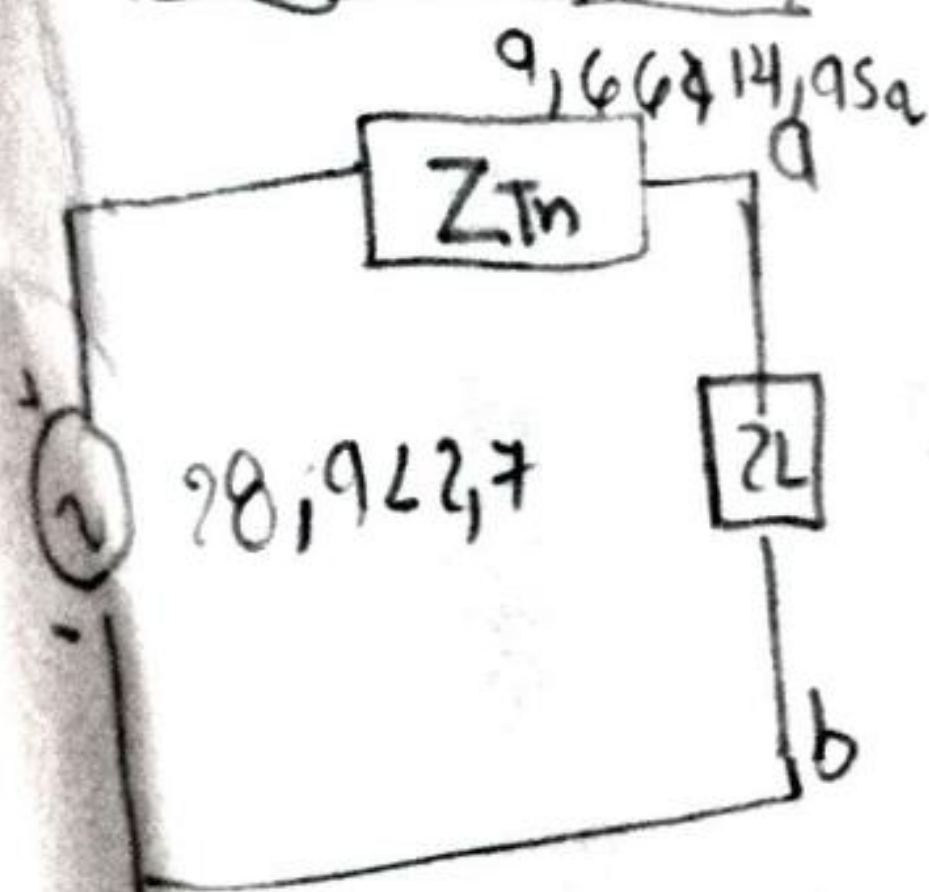

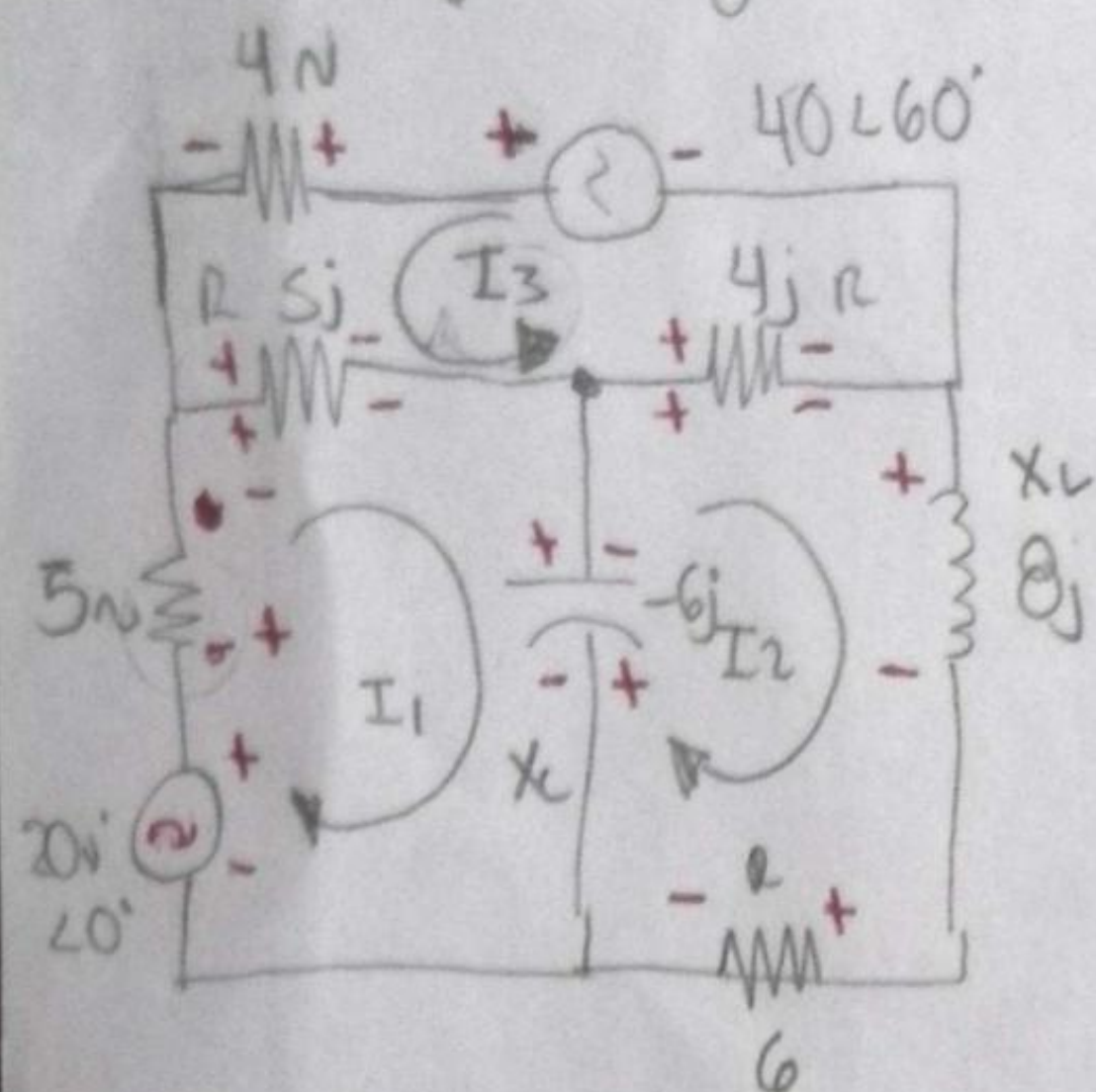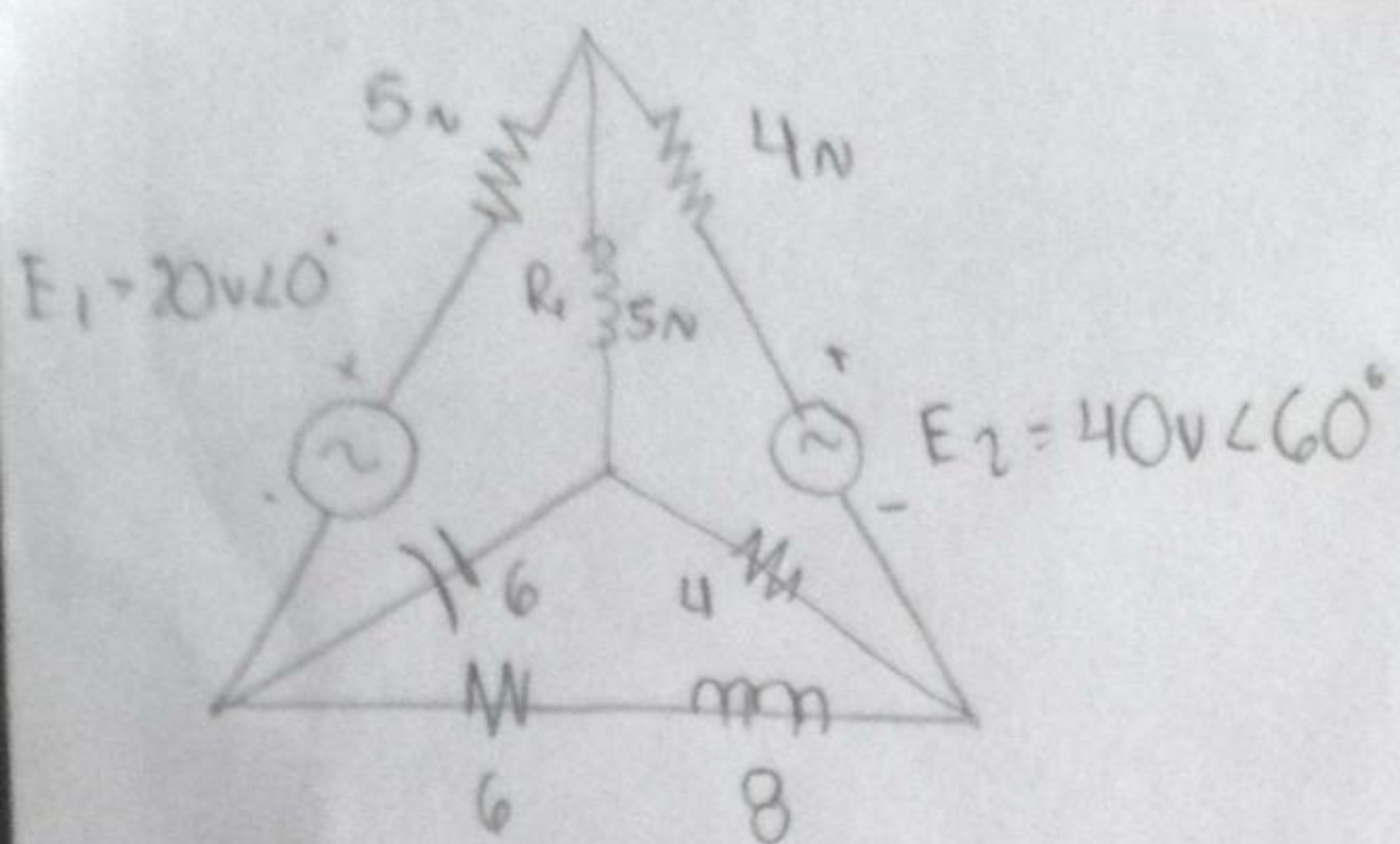

Malla 1

$$E_1 - V_{R1} - V_{L3} - V_{C2} = 0$$

$$V_{R1} + V_L + V_C = E_1$$

$$5I_1 + 5j(I_1 + I_3) - 6j(I_1 - I_2) = 20\angle 0^\circ$$

$$(5-j)I_1 + 6jI_2 + 5jI_3 = 20\angle 0^\circ *$$

Malla 2

$$E_1 - V_{C1} - V_{R3} - V_{L2} - V_{R2} = 0$$

$$V_{C1} + V_{R3} + V_{L2} + V_{R2} = E$$

$$-6j(I_2 - I_1) + 4(I_2 + I_3) + 8jI_2 + 6I_3 = 0$$

$$-6jI_2 + 6I_1 + 4I_2 + 4I_3 + 8jI_2 + 6I_3 = 0$$

$$6jI_1 + (10 + 2j)I_2 + 4I_3 = 0 *$$

Malla 3

$$E_2 - V_{R3} - V_{C1} - V_{R2} = 0$$

$$V_{R3} + V_{C1} + V_{R2} = E_2$$

$$4I_3 - 5j(I_3 + I_1) + 4(I_3 + I_2) = 40\angle 60^\circ$$

$$5jI_1 + 4I_2 + (8 + 5j)I_3 = 40\angle 60^\circ$$