



$$\begin{aligned}
 V_{GS(th)} &= 2V \\
 V_{GS(on)} &= 4.5V \\
 I_{D(on)} &= 75mA \\
 R_{DS(on)} &= 6\Omega \\
 I_{D(max)} &= 200mA \\
 P_D(max) &= 350mW
 \end{aligned}$$

$$V_{DS} = I_D \cdot R_{DS} = 75mA \cdot 6\Omega = 0.45V$$

$$V_{DS(max)} = I_{D(max)} R_{DS} = 200mA \cdot 6\Omega = 1.2V$$

$V_{GS} > V_{TH}$  ;  $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$  → Región lineal

$$I_{D(on)} = K (V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2$$

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2}$$

$$K = \frac{75mA}{(4.5V - 2V)^2} = 0.012$$

$$\begin{aligned}
 g_m &= 2K (V_{GS(on)} - V_{GS(th)}) \\
 g_m &= 2 \cdot 0.012 (4.5V - 2V) \\
 g_m &= 0.06 S
 \end{aligned}$$

Ganancia  $A_v = -g_m \cdot Z_o$

$r_d \gg 10R_D$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$Z_o = R_D$$

$$A_v = -0.06 \cdot 150\Omega$$

$$A_v = -9$$

$$\Rightarrow V_{out} = V_{in} \cdot A_v$$

$$V_{out} = 5mV \cdot -9$$

$$V_{out} = -45mV$$

Si  $R_D \approx 15$  la ganancia baja ya que  $A_v$  está relacionado directamente con  $R_D$

$$Z_i = R_G = 3,3 \text{ M}\Omega$$

$$A_v = -g_m \cdot R_D \parallel Z_{i2}$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D \parallel Z_{i2}$$

$$g_{m0} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \cdot 6 \text{ mA}}{4} = 3 \text{ mS}$$

$$g_m = g_{m0} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)$$

$$g_m = 3 \text{ mS} \cdot \left(1 - \frac{-2,04}{-4}\right)$$

$$g_m = 1,47 \text{ mS}$$

$$\Rightarrow A_v = (-1,47 \text{ mS}) (900,34 \parallel 2,4 \text{ k})$$

$$\underline{A_v = -962 \text{ mS}}$$

$$V_{GS} = -I_D \cdot R_S$$

$$I_D \approx \frac{I_{DSS}}{2} \approx 3 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = -3 \text{ mA} \cdot 680 \Omega$$

$$\underline{V_{GS} = -2,04 \text{ V}}$$

$Z_{i2}$  Segundo etopo.

$$Z_{i2} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$Z_{i2} = 900,34$$

Segunda Etapa.

$$V_B = \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{12V \cdot 4,7k\Omega}{4,7k\Omega + 15k\Omega} = 2,86 V$$

$$V_{BE} = V_B - V_E \rightarrow V_E = V_B - V_{BE}$$
$$V_E = 2,86 - 0,7 = \underline{2,16V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2,16V}{1k\Omega} = \underline{2,16mA}$$

$$V_C = V_{CC} - V_{RC} = 12 - (2,16mA)(2,2k\Omega)$$

$$V_C = \underline{7,24 V}$$

$$r_e = \frac{V_t}{I_E} = \frac{26mV}{2,16mA} = 12,03 \Omega$$

$$Z_{i2} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$
$$= 15k \parallel 4,7k \parallel 12,03$$
$$= \underline{12,02 \Omega}$$

$$\text{Ganancia 2} \quad A_{v2} = \frac{-R_C}{r_e} = \frac{-2,2k\Omega}{12,03} = \underline{-182,87 S}$$

$$\text{Ganancia total} = A_{v1} \cdot A_{v2} = -962ms \cdot -182,87s$$
$$= \underline{175,92}$$

$$\therefore V_{salida} = 20mV \cdot 175,92$$
$$= \underline{3,51 V}$$