

CURSO: IEL-525 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA I

GRUPO 02

III CUATRIMESTRE DE 2020

DOCENTE: RONALD SABORÍO RODRÍGUEZ

LABORATORIO No.3: APLICACIONES DE LOS DIODOS: CIRCUITOS RECTIFICADORES MONOFÁSICOS


FECHA DE REALIZACIÓN: 05/10/2020

FECHA DE ENTREGA: 12/10/2020

NOMBRE ESTUDIANTE: _____ CARNÉ: _____

1. RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

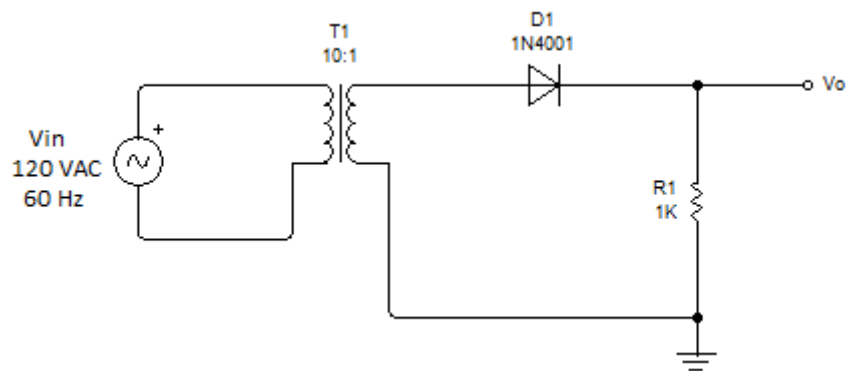1.1 Construya el siguiente circuito en el simulador.



1.2 Obtenga el valor teórico del voltaje en el secundario del transformador y anótelo en la Tabla No.1.

1.3 Obtenga el valor teórico del voltaje en la carga (R1) y anótelo en la Tabla No.1.

1.4 Mida el voltaje en el secundario del transformador y anótelo en la Tabla No.1.

1.5 Mida el voltaje en la carga (R1) y anótelo en la Tabla No.1.

Circuitos en el simulador


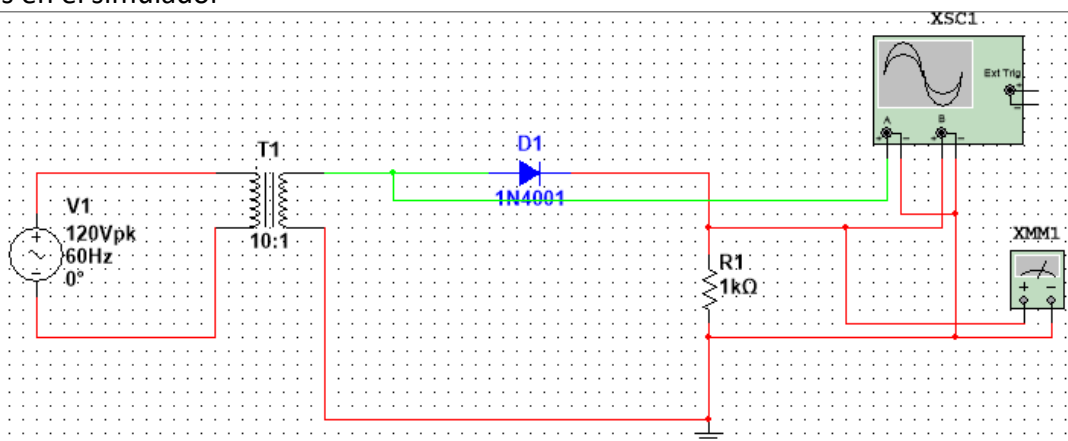


Tabla No.1

VALORES TEÓRICOS		VALORES MEDIDOS	
Voltaje en el secundario del transformador	VR1	Voltaje en el secundario del transformador	VR1
12 V	3.81 V	11.8 V	3,511 V


1.6 Observe con el osciloscopio las señales en el secundario del transformador y en la carga, proceda a realizar los ajustes en la ganancia y en la base de tiempos del osciloscopio para representar las formas de onda adecuadamente.

Formas de onda

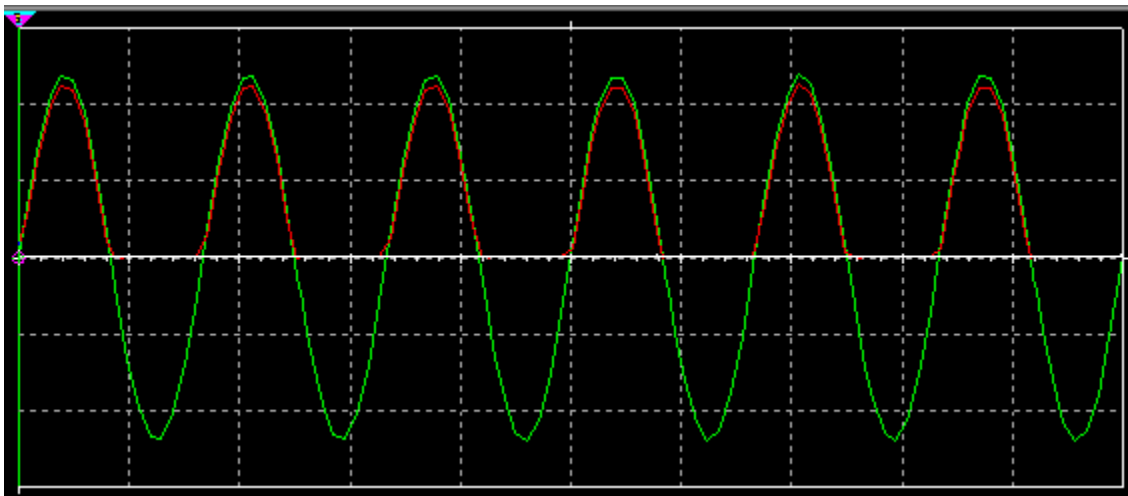

Entrada verde
Salida rojo

1.7 Construya el siguiente circuito en el simulador.

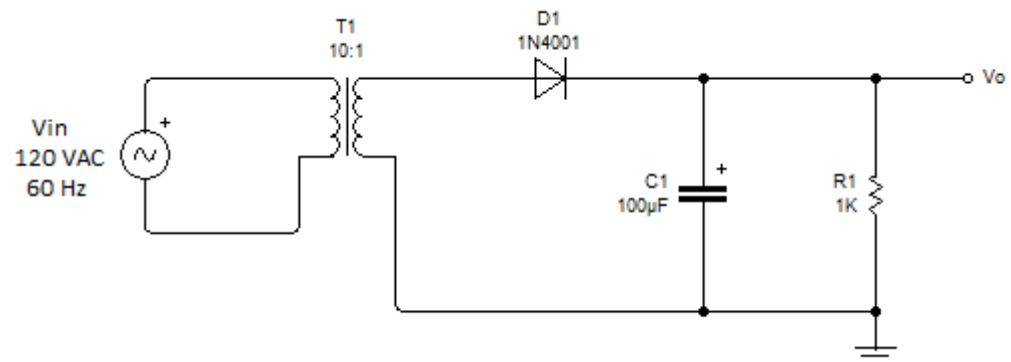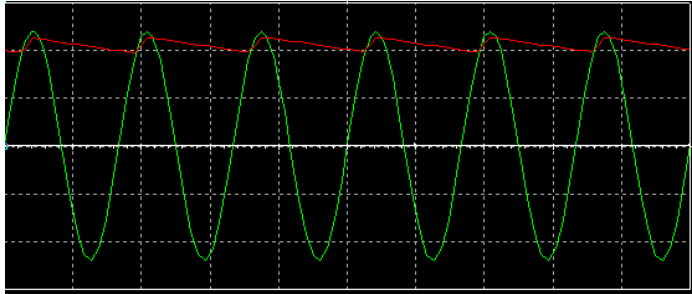

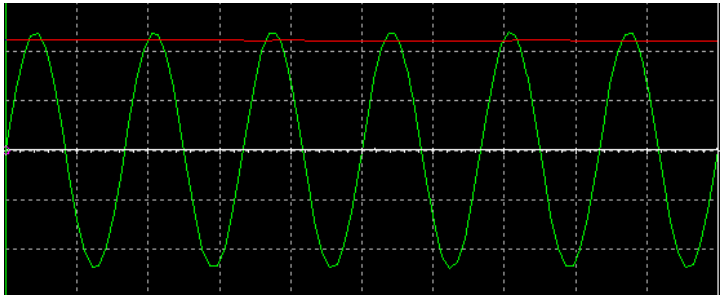


1.8 Mida la tensión en la carga (R1) y anótela en la Tabla No.2.

1.9 Observe con el osciloscopio la forma de onda en la carga y adjúntela en la Tabla No.2.


1.10 Cambie el valor del condensador de acuerdo con los valores indicados en la Tabla No.2, mida el voltaje en la carga y anote los valores; observe la forma de la señal en la carga para cada caso y adjúntelas en la Tabla No.2.

Tabla No. 2

CAPACITOR (μF)	TENSIÓN EN LA CARGA (CD)	FORMAS DE ONDA
100	10.61 V	
1 000	11.11 V	
4 700	11.13 V	

2. RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON TRANSFORMADOR CON DERIVACIÓN CENTRAL

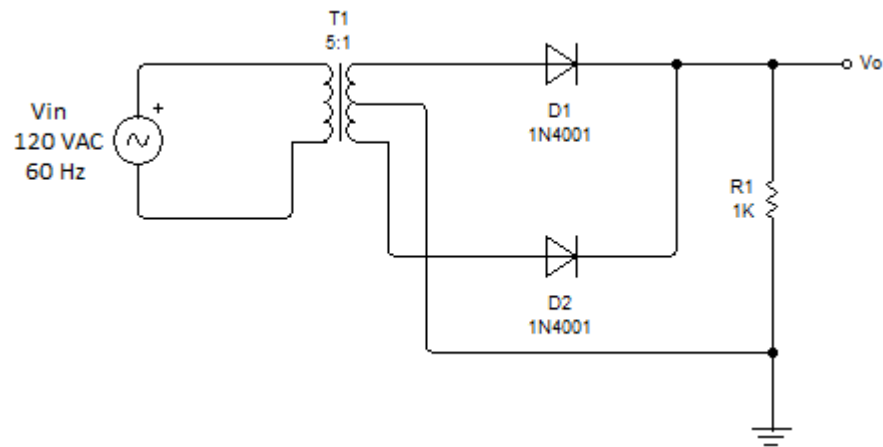2.1 Construya el siguiente circuito en el simulador.



2.2 Obtenga el valor teórico del voltaje total en el secundario del transformador y el valor del voltaje entre uno de los extremos (cualquiera) y la terminal central y anótelos en la Tabla No.2.

2.2 Obtenga el valor teórico del voltaje en la carga ($R1$) y anótelos en la Tabla No.2.

2.3 Mida el voltaje total en el secundario del transformador y también mida el voltaje entre uno de los extremos (cualquiera) y la terminal central y anótelos en la Tabla No.2.

2.4 Mida el voltaje en la carga ($R1$) y anótelos en la Tabla No.2.

Circuito en el simulador


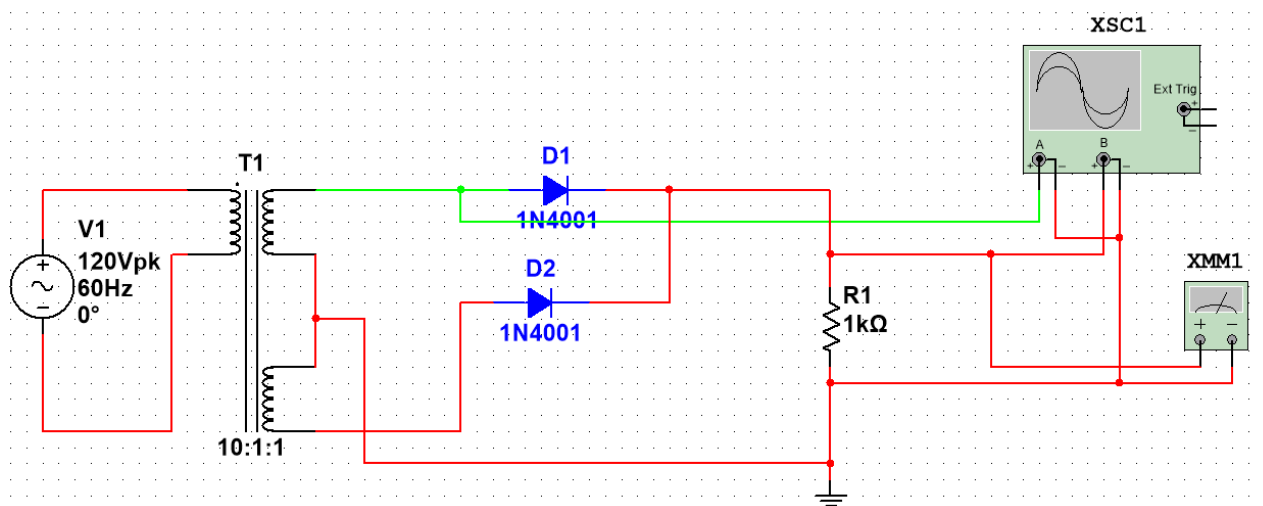


Tabla No.2


VALORES TEÓRICOS			VALORES MEDIDOS		
Voltaje total del secundario del transformador	Voltaje entre un extremo y el terminal central del secundario del transformador	VR1	Voltaje total del secundario del transformador	Voltaje entre un extremo y el terminal central del secundario del transformador	VR1
12 V	6 V	4.85 V	11.8 V	5.66 V	7 V

2.5 Observe con el osciloscopio las señales en el secundario del transformador (entre el extremo superior y tierra) y en la carga, proceda a realizar los ajustes en la ganancia y en la base de tiempos del osciloscopio para representar las formas de onda adecuadamente.

Formas de onda


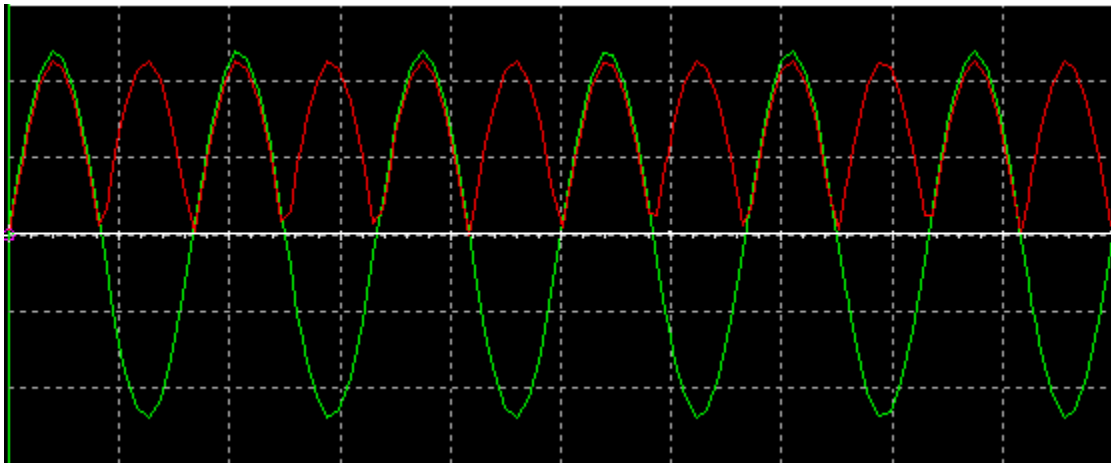


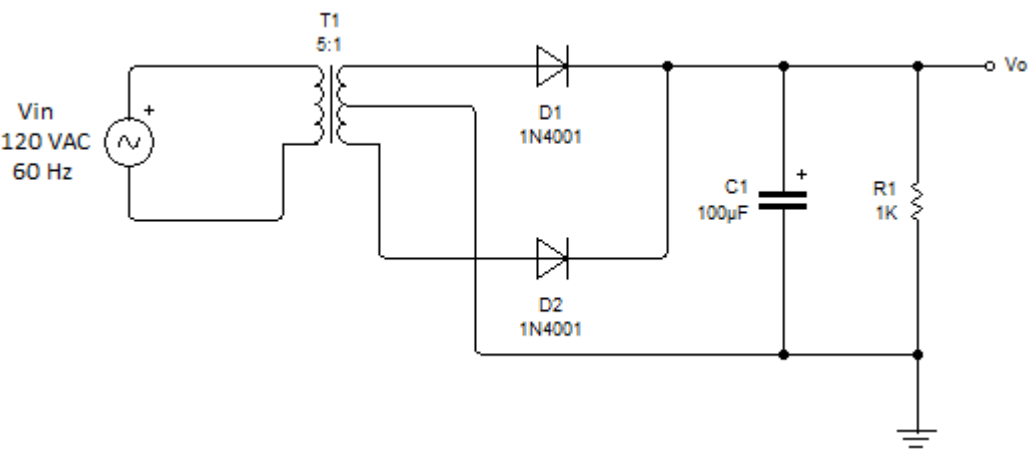
2.6 Al circuito anterior, agregue un condensador C1 del valor indicado y como se muestra en el siguiente diagrama.



- 2.7 Mida la tensión en la carga ($R1$) y anótela en la Tabla No.3.
- 2.8 Observe con el osciloscopio la forma de onda en la carga y adjúntela en la Tabla No.3.
- 2.9 Cambie el valor del condensador de acuerdo con los valores indicados en la Tabla No.3, mida el voltaje en la carga y anote los valores; observe la forma de la señal en la carga para cada caso y adjúntelas en la Tabla No.3.

Tabla No. 3

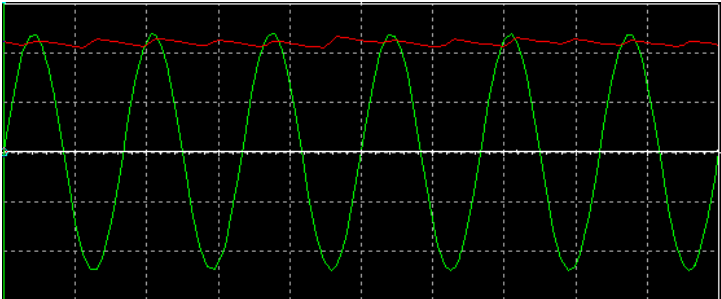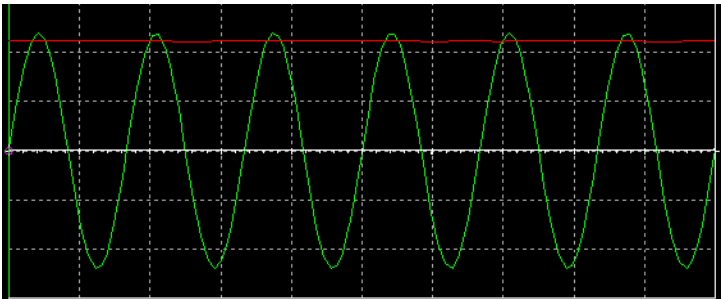CAPACITOR (μ F)	TENSIÓN EN LA CARGA (CD)	FORMAS DE ONDA
100	10.961 V	
1 000	11.17 V	

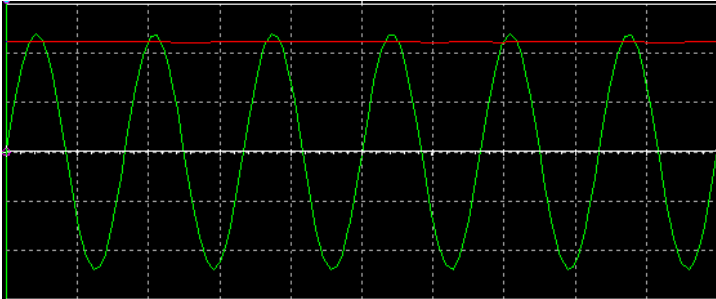4 700	11.18 V	
-------	---------	--

3. RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON PUENTE DE DIODOS

3.1 Busque las especificaciones más importantes del puente rectificador 3N246, anótelos y explique el significado de cada uno de ellos.

Especificaciones

$$V_{RRM} = 50 \text{ V}$$

Este es el voltaje máximo en reversa que soporta el puente rectificador.

$$V_{RMS} = 35 \text{ V}$$

Máximo voltaje rms que puede entrar al rectificador.

$$V_{DC} = 50 \text{ V}$$


Voltaje máximo de bloqueo en CD.

$$I_{AV} = 1.5 \text{ A}$$

Máxima corriente de salida del rectificador o puente de diodos.

Temperatura a la que funciona el 3N246, es desde -55 C a 150 C.

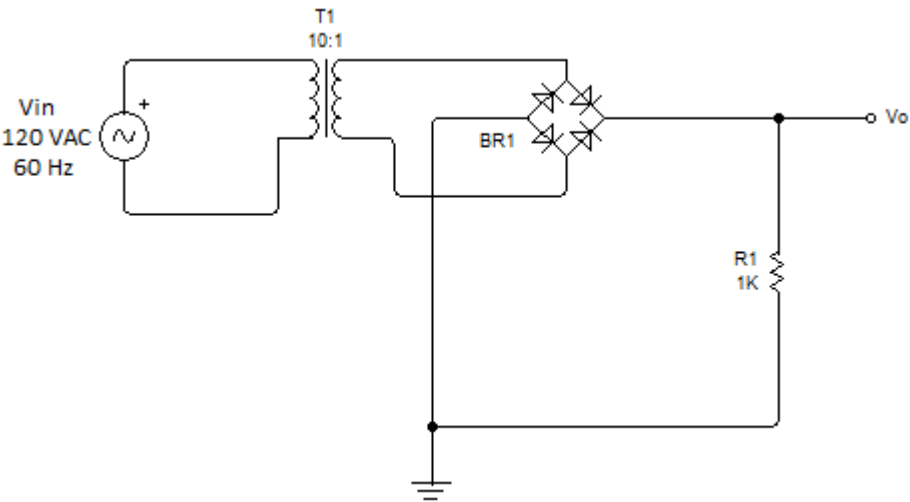3.2 Construya el siguiente circuito en el simulador. Si utiliza el simulador Livewire use el puente (BR1) 2KBP01; si utiliza el Multisim use el puente 3N246.



3.3 Obtenga el valor teórico del voltaje en la carga (R1) y anótelo en la Tabla No.4.
 3.4 Mida el voltaje en la carga (R1) y anótelo en la Tabla No.4.


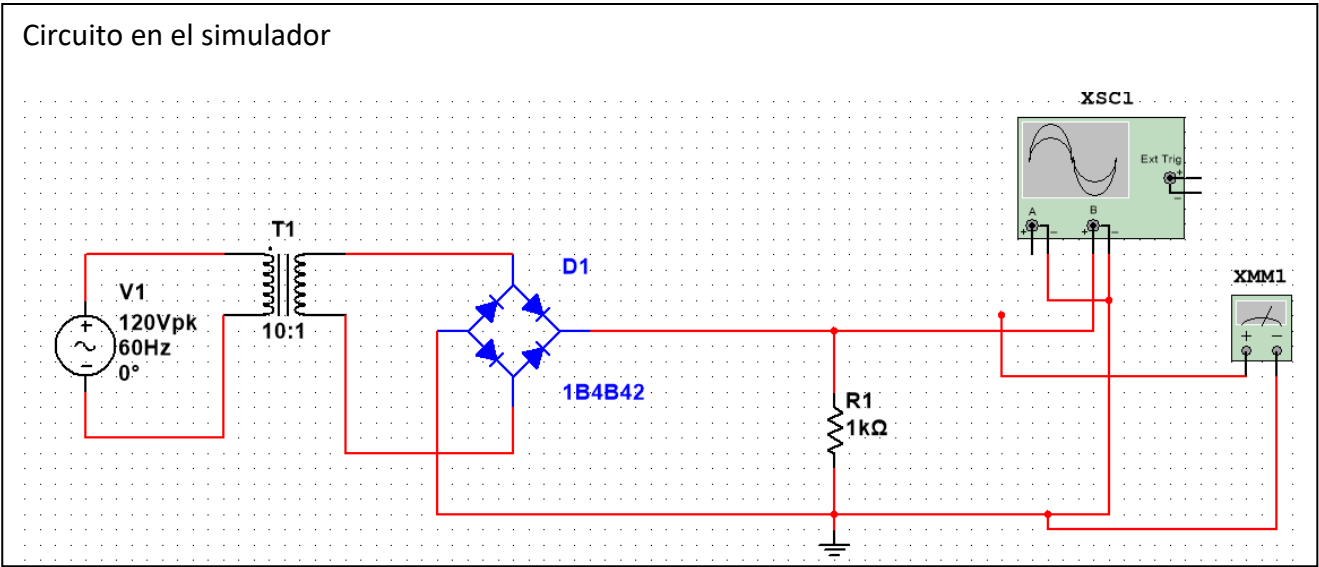


Tabla No.4


VALOR TEÓRICO DEL VOLTAJE EN R1	VALOR MEDIDO DEL VOLTAJE EN R1
7.63 V	6.661 V

3.5 Observe con el osciloscopio las señales en el secundario del transformador y en la carga, proceda a realizar los ajustes en la ganancia y en la base de tiempos del osciloscopio para representar las formas de onda adecuadamente.

Formas de onda

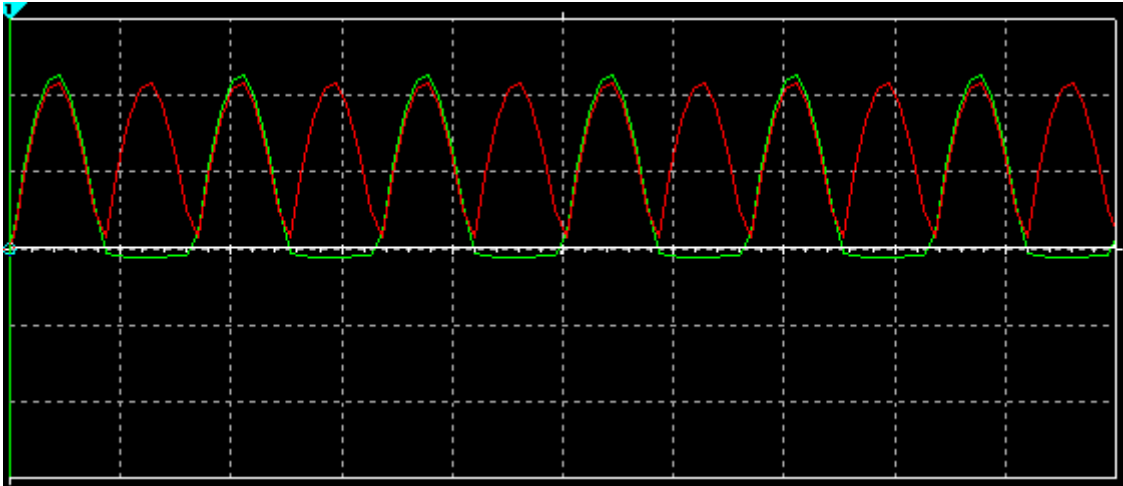

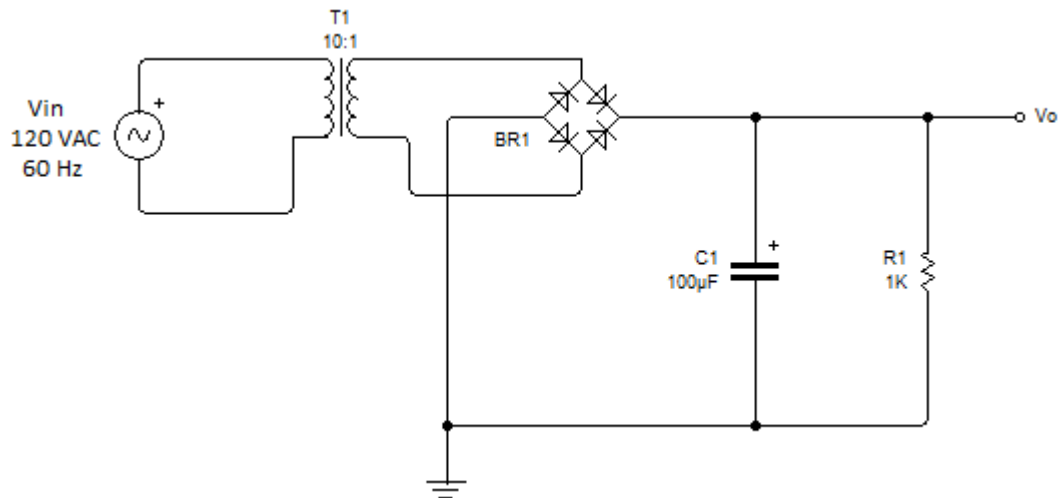3.6 Al circuito anterior, agregue un condensador C1 del valor indicado y como se muestra en el siguiente diagrama.






3.7 Mida la tensión en la carga (R1) y anótela en la Tabla No.5.

3.8 Observe con el osciloscopio la forma de onda en la carga y adjúntela en la Tabla No.5.

3.9 Cambie el valor del condensador de acuerdo con los valores indicados en la Tabla No.5, mida el voltaje en la carga y anote los valores; observe la forma de la señal en la carga para cada caso y adjúntelas en la Tabla No.5.

Tabla No. 5

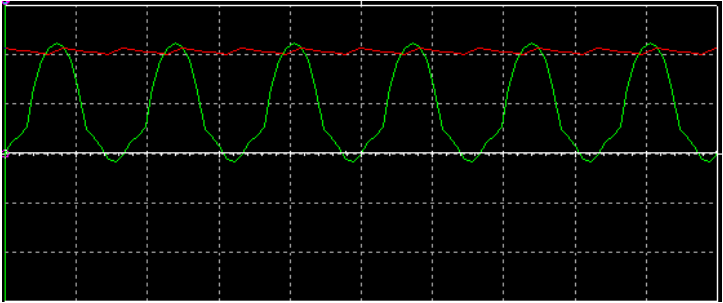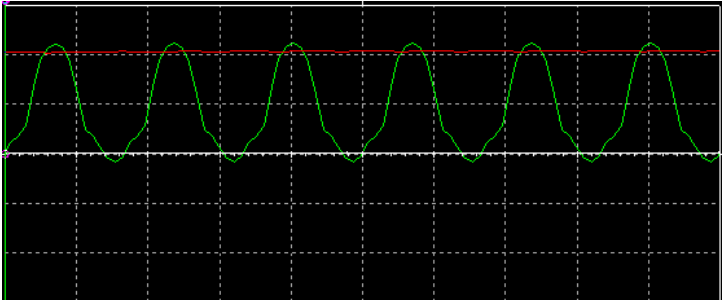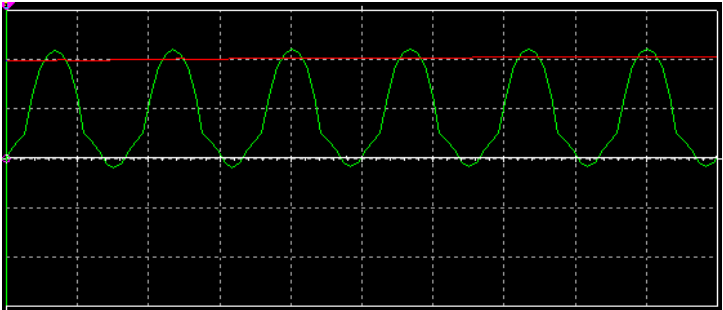CAPACITOR (μF)	TENSIÓN EN LA CARGA (CD)	FORMAS DE ONDA
100	10.36 V	
1 000	10.37 V	
4 700	10.38 V	

4. CONCLUSIONES.