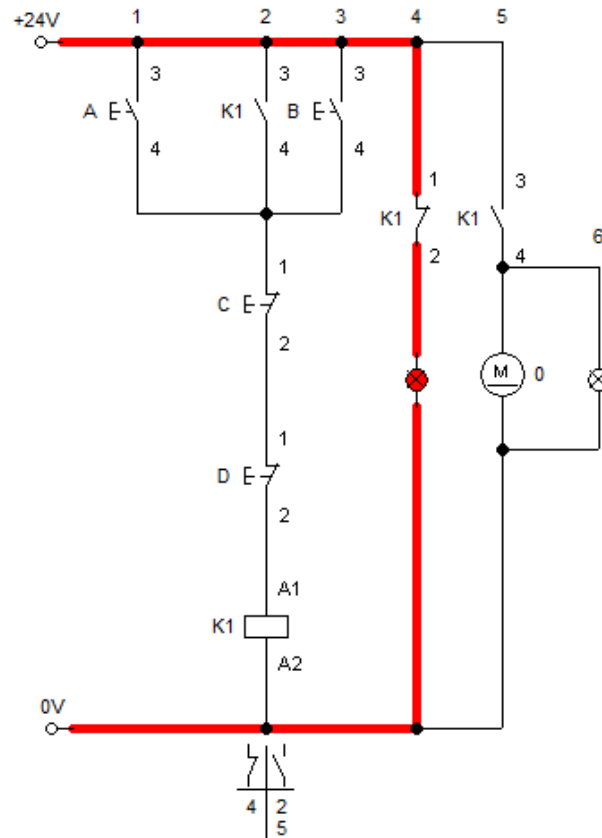



Tarea 1 – Automatización

Pregunta 1


EJERCICIO 1



Cuando se pulsa C o D, M1 se desactiva

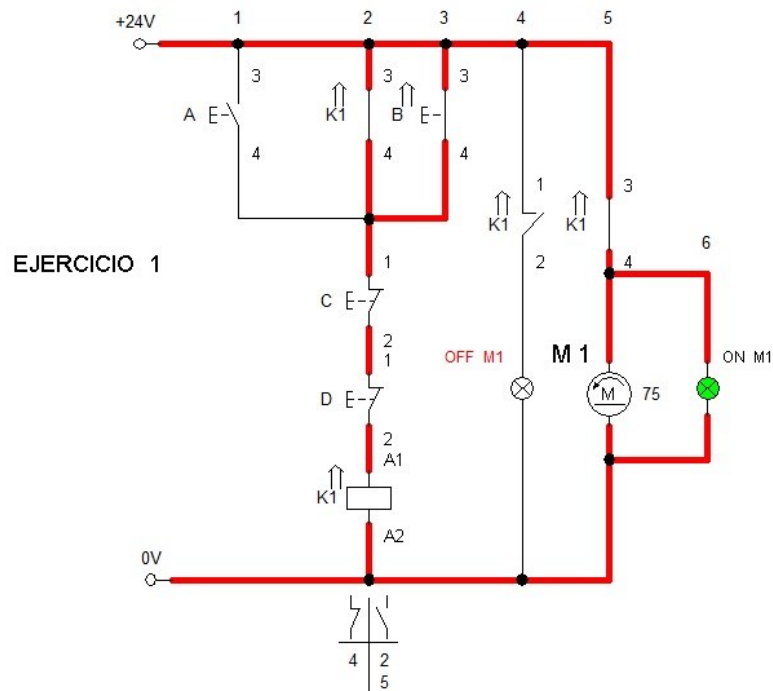


Cuando B es activada, M1 se activa

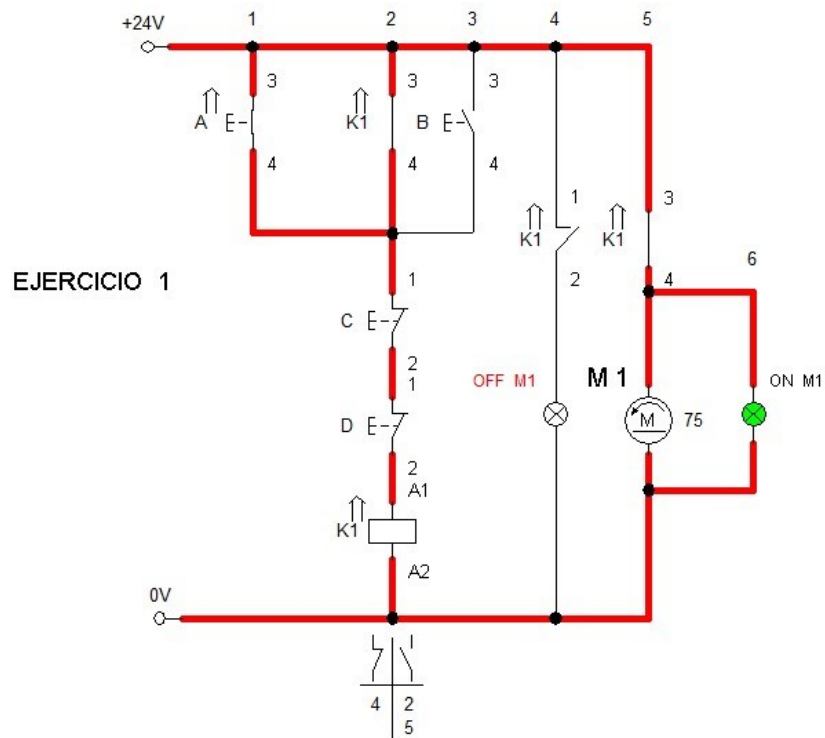


Cuando se pulsa A se activa M

Pregunta 2

EJERCICIO 2

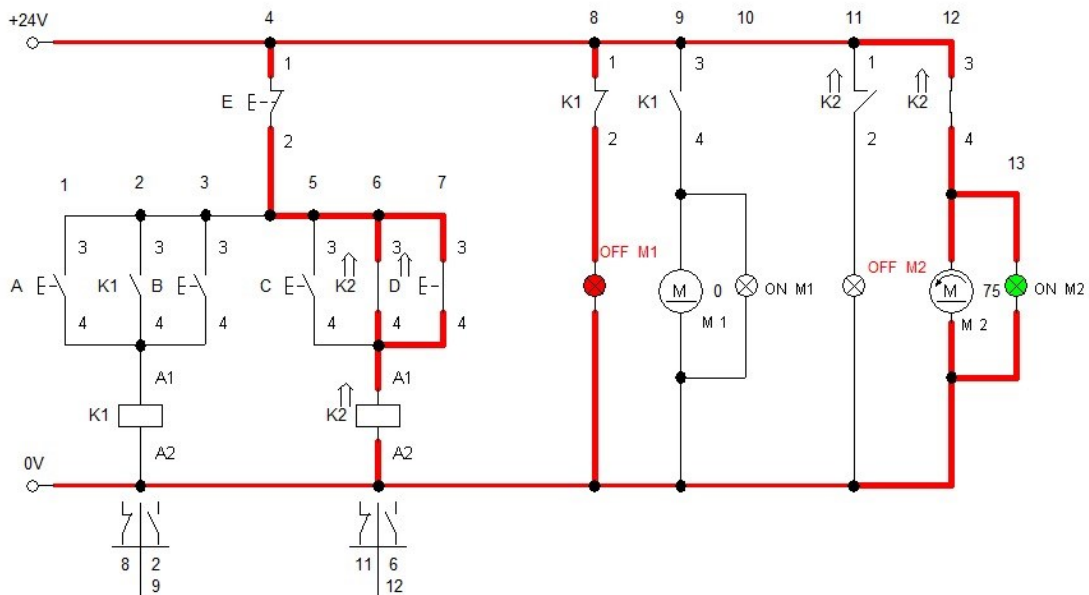


EJERCICIO 2

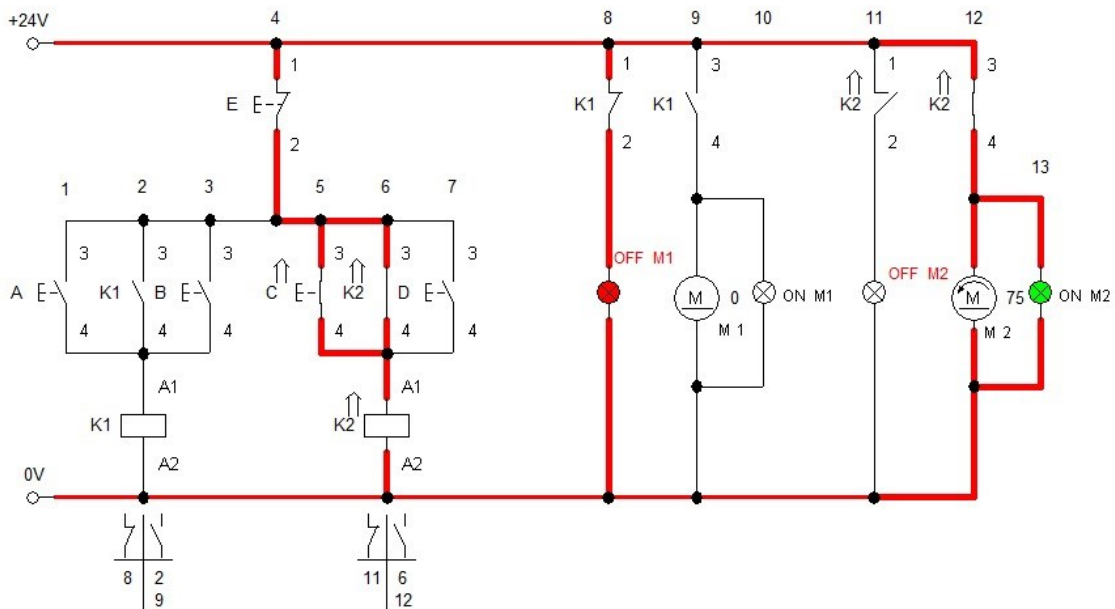


Cuando se pulsa C o D se activa M2 y M1 se desactiva

EJERCICIO 2

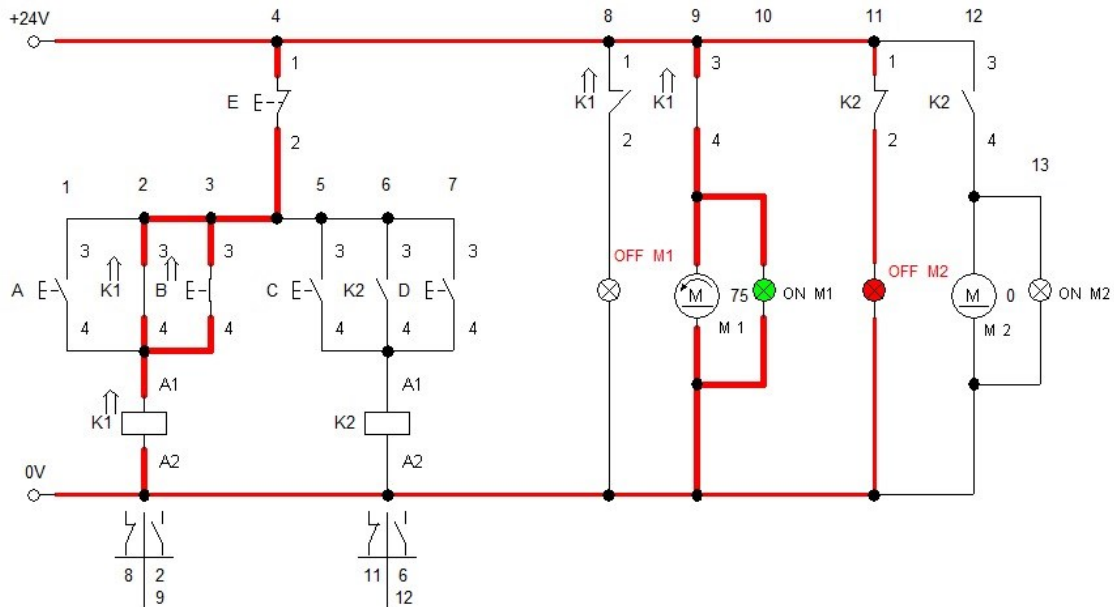


EJERCICIO 2

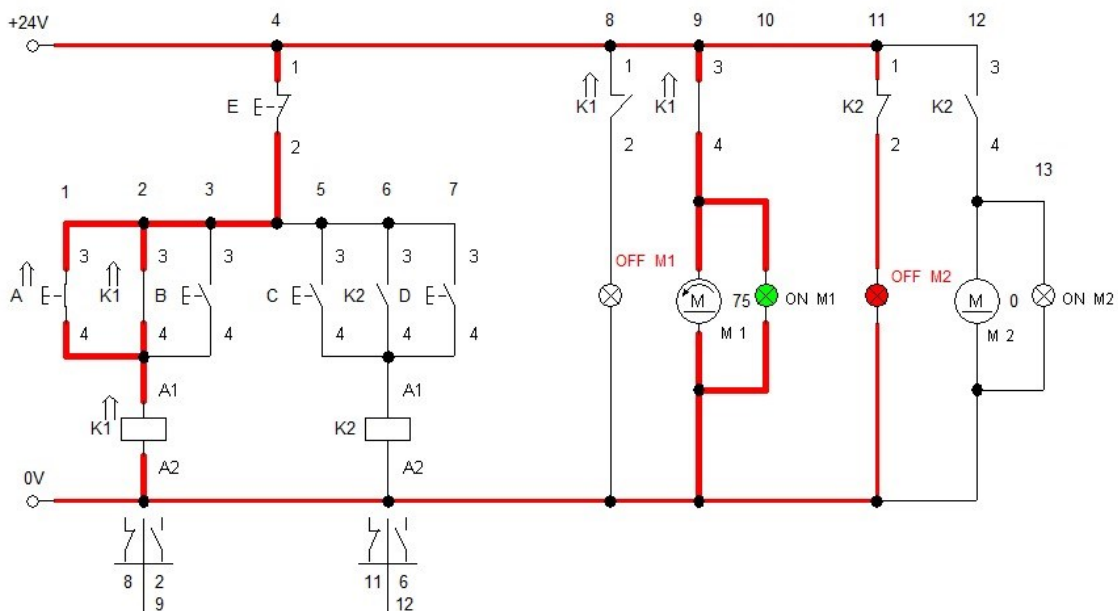


Cuando A o B se activan M1 es activado y M2 desactivado.

EJERCICIO 2

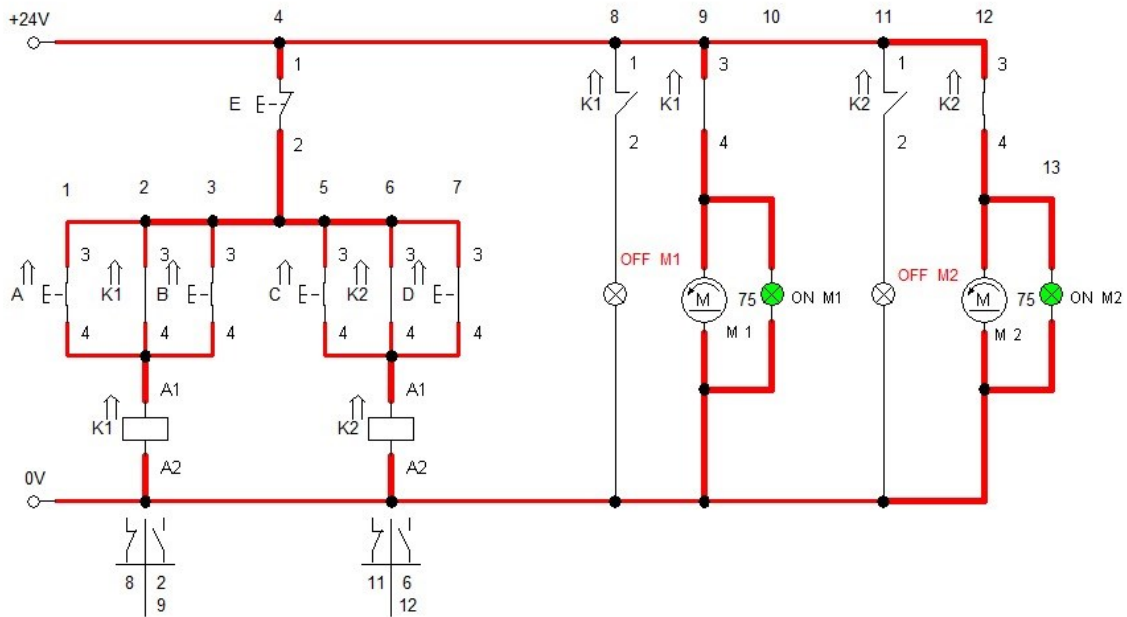

Cuando se activan las 4 se activan M1 y M2


EJERCICIO 2

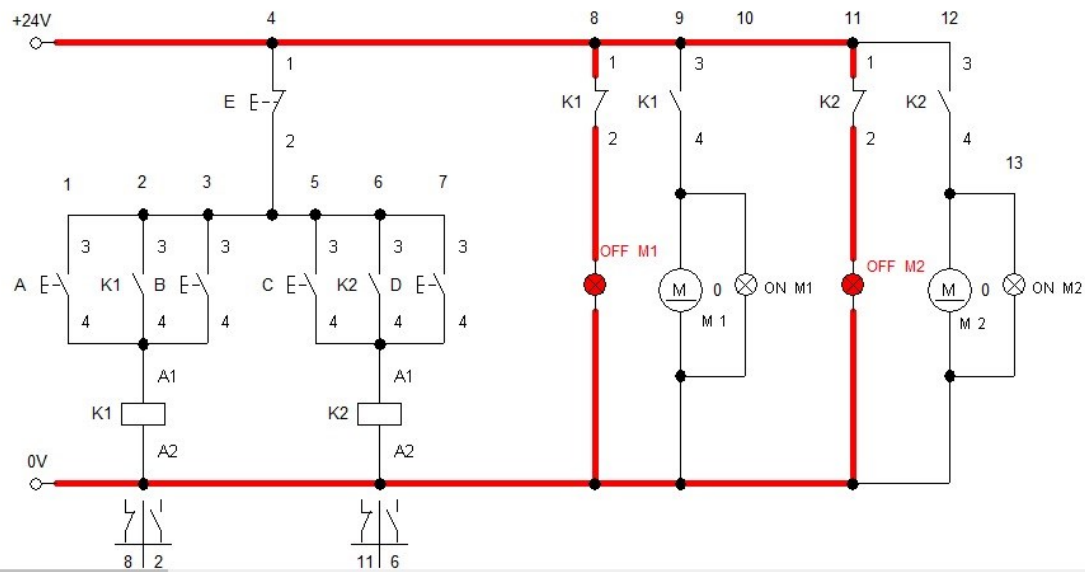

Si no se activa A,B,C,D,E se encuentran desactivados M1, M2


Pregunta 3

EJERCICIO 3

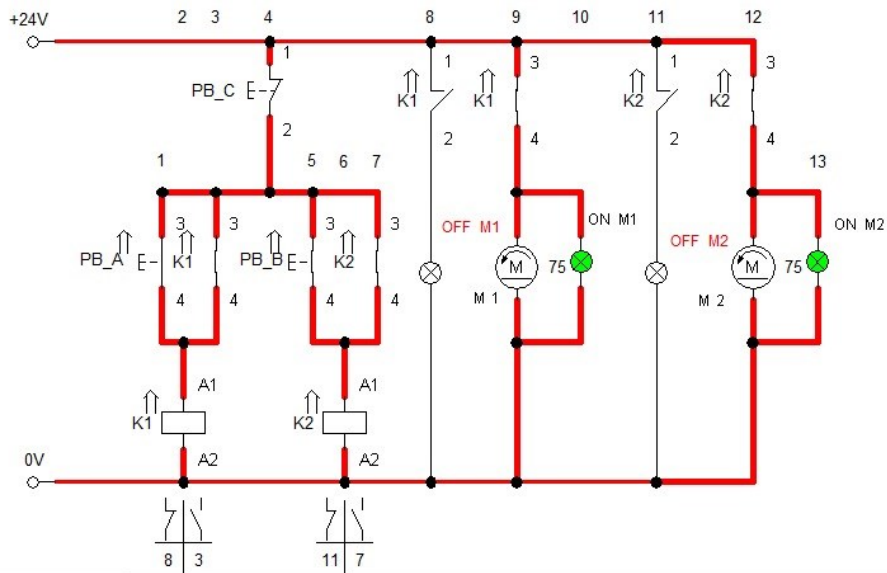


Al activar A y B se activa M1 y M2

EJERCICIO 3

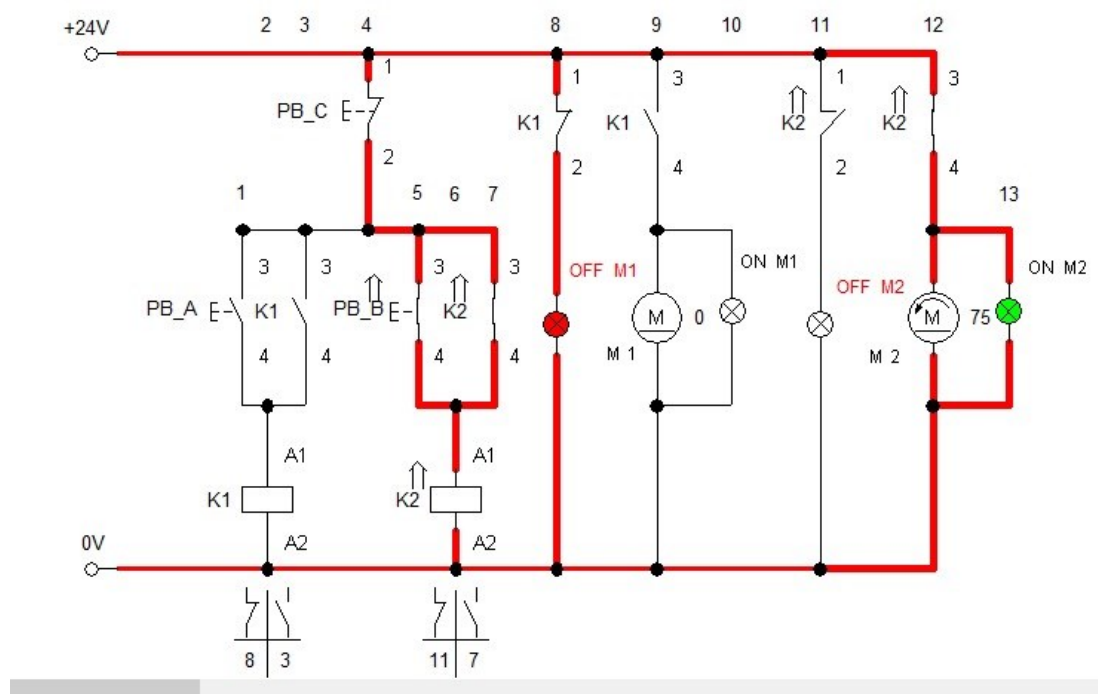


Con B activado se activa M2

EJERCICIO 3

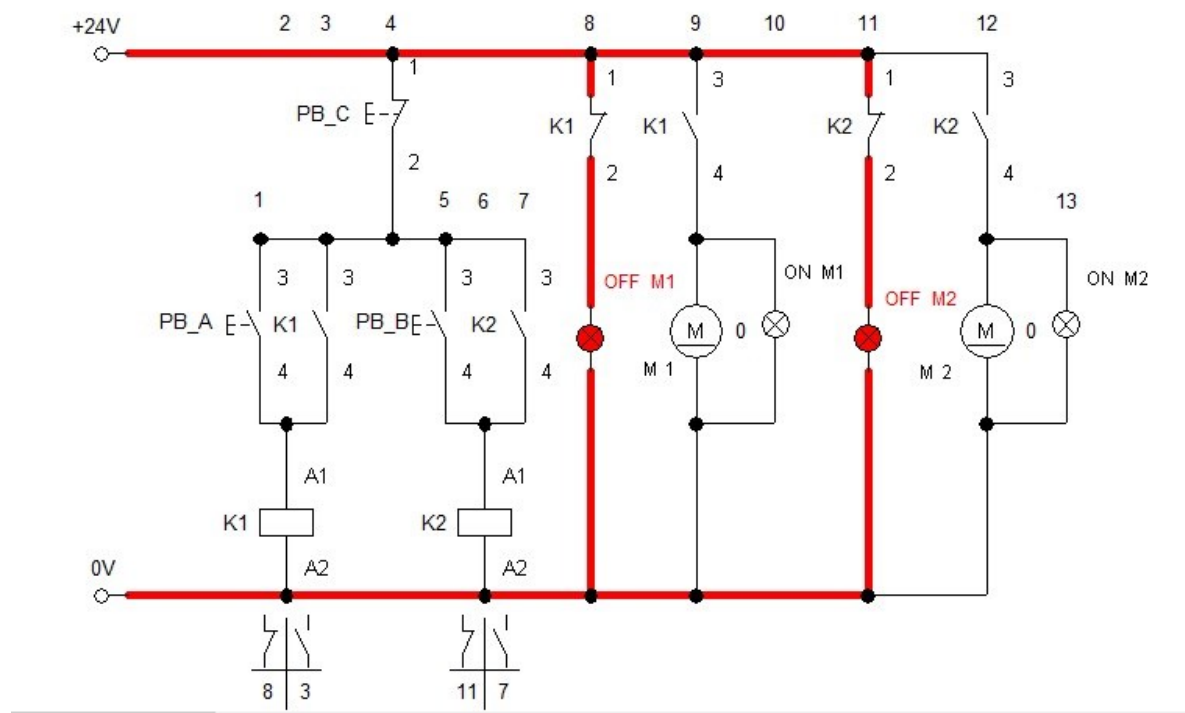

Si no es activado ninguna M1 y M2 se desactiva

EJERCICIO 3

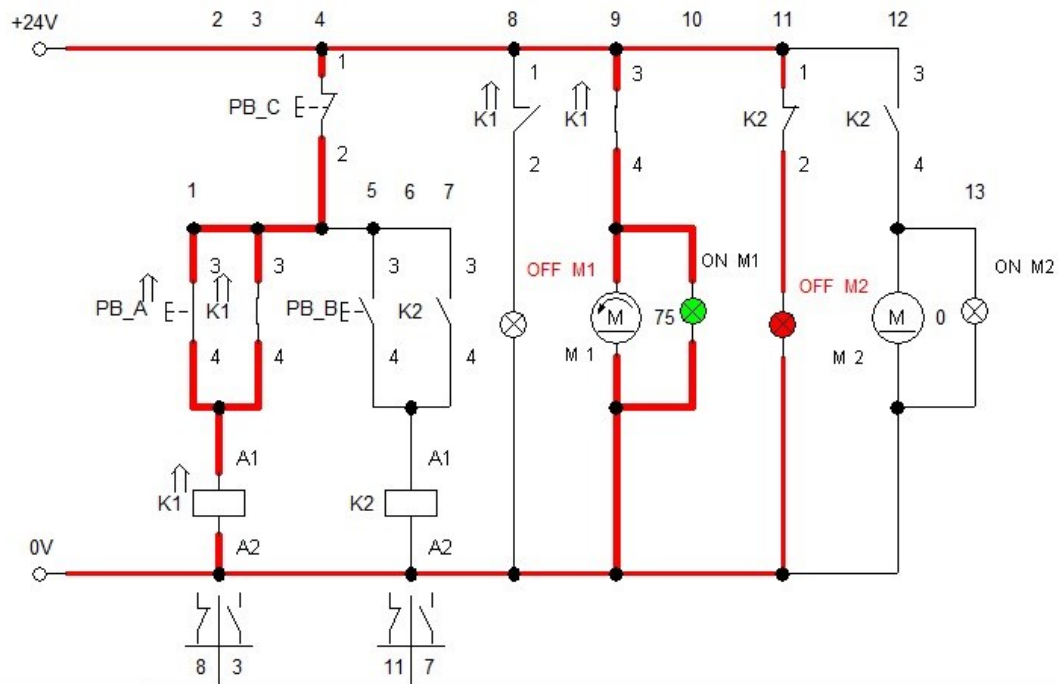

Si A es activado M1 es activado.